

# 9 浮点数算法和Verilog中的ALU设计

## 英语

1.

underbars下划线
2.

significand有效值
3.

sticky粘性
4.

even偶数
1.

guard保护
2.

mantissa尾数
3.

statisfy满足
4.

odd奇数

## 9.1 IEEE 754浮点数格式

IEEE 754标准定义了两种浮点数格式：32位的单精度 (1, 8, 23) 和64(1, 11, 52) 位的双精度，其格式如下：

 


Figure 9.1 IEEE 754 format of a single-precision float

 


Figure 9.2 IEEE 754 format of a double-precision

- s位表示符号位，1为正0为负
- e位表示阶码，采用偏置码<sup>注释1</sup>表示
- f位表示尾数位

✦ 按照e的大小，我们将其分为以下几种情况

- 浮点数的值分类
  - 阶码值为0
    - 非正则化浮点数
      - 阶码值为0但尾数不为0
      - 尾数隐含位为0
      - 无穷小视为0
    - 0
      - 阶码值为0，尾数值也为0

- 隐含位为0
  - 正则化浮点数
    - 阶码值在1~254/1~2046之间
    - 尾数隐含位为1
  - 阶码值为255/2047
    - 无穷
      - 阶码值为255/1047, 尾数位全0
      - 隐含位为1
  - NaN
    - 阶码值为255/1047, 尾数位不全为0
    - 隐含位为1
- Normalized: If  $0 < e < 255$ , then  $V = (-1)^s \times 1.f \times 2^{e-127}$ ;
  - +0, -0: If  $e = 0$  and  $f = 0$ , then  $V = (-1)^s \times 0$ ;
  - Denormalized: If  $e = 0$  and  $f \neq 0$ , then  $V = (-1)^s \times 0.f \times 2^{-126}$ ;
  - $+\infty$ ,  $-\infty$ : If  $e = 255$  and  $f = 0$ , then  $V = (-1)^s \infty$ ; and
  - NaN (not a number): If  $e = 255$  and  $f \neq 0$ , then  $V = \text{NaN}$ .
- 
- Normalized: If  $0 < e < 2047$ , then  $V = (-1)^s \times 1.f \times 2^{e-1023}$ ;
  - +0, -0: If  $e = 0$  and  $f = 0$ , then  $V = (-1)^s \times 0$ ;
  - Denormalized: If  $e = 0$  and  $f \neq 0$ , then  $V = (-1)^s \times 0.f \times 2^{-1022}$ ;
  - $+\infty$ ,  $-\infty$ : If  $e = 2047$  and  $f = 0$ , then  $V = (-1)^s \infty$ ; and
  - NaN: If  $e = 2047$  and  $f \neq 0$ , then  $V = \text{NaN}$ .

## 9.2浮点数和整数之间的转换

### 9.1浮点数→整数

32位整数的范围是 $-2^{31} \leq d \leq +2^{31} - 1$ , 这意味着有很多的浮点数不能转换为整数invalid为1

符号位s为0时, e≤157, f任意, 即0\_10011101\_111111111111111111111111

符号位s为1时, e≤158, f有条件的任意(e=158时f必须全0, 其余阶码任意), 即1\_11111111\_000000000000000000000000

浮点数转换为整数的算法是:

1. 分别得到符号位s、阶码e、尾数s
2. 根据e和s先判断是否该数能够正确转换为浮点数, 若不能则置其值为最小负数0x8000\_0000
3. 根据e和s划分浮点数值类别, 并根据类别做处理

非正则数视为0，且有精度损失

若 $e-127$ 小于等于0，那么就赋值0，并根据s判断精度是否有损失

此外，右移阶码位小数得到最终整数值，精度损失取决于移位到的小数点后面的值

```
`timescale 1ns / 1ps

module float2int(
    input [31:0]a,
    output reg [31:0]d,
    output reg p_lost,//精度损失

    output reg invalid,//超出整数表示范围

    output reg denorm//非正则数
);
    wire sign=a[31];
    wire [7:0]e=a[30:23];
    wire [54:0]s={|e,a[22:0],31'b0};
    reg [54:0]t;
    integer i;
    always @(a) begin//注意这里是跟a变

        i=158;//注意i的初始化

        if (e>=8'd158) begin
            p_lost=0;denorm=0;invalid=1;
            d=32'h8000_0000;
            if ((e==8'd158)&(sign==1)&(s[53:31]==23'b0)) begin
                invalid=0;
            end
        end else if (e<8'd127) begin//视作0

            d=32'b0;
            p_lost=|s;denorm=0;invalid=0;

            if (e==8'd0) begin//非正则、0
```

```

        if (s[54:31]==32'b0) begin
            p_lost=0;
        end else begin
            denorm=1;
        end
    end
end else begin
    i=i-e;
    t=s>>i;
    d=sign?~t[54:23]+32'b1:t[54:23]; //负数的处理
    p_lost=t[22:0]; invalid=0; denorm=0;
end
end
endmodule

```

Verilog

## 9.2 整数→浮点数

所有的整数都可以转变为浮点数，但是因为浮点数的精度只有23位，所以存在失损精度的问题  
转换的方法如下：

1. 记录符号`sign`，并将原数换为绝对值—— $-x = \bar{a}x + 1$
2. 小数点本来在0位后，这里设置为31位后——已移位31次，`c=31`
3. 若[31]为0，那么左移数，直至[31]=1，每左移一次，`c-1`
4. 最后得到`s=[30:8]`、`sign=原[31]`、`e=c+127`、`plost=[7:0]`

```

`timescale 1ns / 1ps

module int2float(
    input [31:0]a,
    output reg[31:0]f,
    output reg p_lost
);
    integer i;

```

```

reg [31:0]temp;
reg sign;
always @(a) begin
    temp=a;sign=0;i=31;//注意i每次都要设初值

    if (a[31]==1) begin
        sign=1;
        temp=~a+1;//负数处理换成绝对值

    end
    while (~temp[31]) begin
        temp=temp<<1;
        i=i-1;
    end
    f[31]=sign;
    f[30:23]=i+127;
    f[22:0]=temp[30:8];
    p_lost=temp[7:0];
end
endmodule

```

Verilog

## 9.3浮点数加法器设计FADD

### 9.3.1浮点数加法算法

浮点数加法的计算分为三步：对阶、计算、正则化

#### 9.3.1.1对阶——小向大看齐

首先在计算过程中，可能会有a、b符号不同的情况，如果这时执行的是加法，那么实际执行的是减法——绝对值大的减去绝对值小的。因此需要判断a、b[30:0]的大小，若b大则调换顺序

$$exchange = a[30:0] > b[30:0] ? 0:1;$$

然后进行对阶，小的数阶向大的数阶看齐，如果是规格化数则移动差值位，否则移动差值-1位<sup>注释2</sup>

| *a and b in the example above are two normalized float numbers. Although we calculate  $a + b$ , the signs of  $a$  and  $b$  are different, so we must perform subtraction on their absolutes. By checking their exponents, we know that the absolute of  $b$  is larger than that of  $a$ , so we will perform  $|b| - |a|$ . The sign of  $s$  is negative, the same as the number that has a larger absolute. And the exponent of  $s$  is 125 temporarily.*

同时，为了得到更准确的结果，将大数和小数后缀均增加3位，大数的LSB为000，小数的LSB为移出的保护位g、四舍五入位r，以及表示后续不全为0的粘性位s——也因为使用了grs，那么小数右移不会右移超过26位

$$\begin{aligned} a &= 2^{120-127} \times 1.110000000000000000010001 \\ &= 2^{125-127} \times 0.000011100000000000000000\_10001 \text{ 101} \end{aligned}$$

### 9.3.1.2计算

计算时增加一位符号位——因为1.f+1.f有可能会大于2但是不会大于4

$$\begin{array}{r} \text{grs} \\ 01.000001000000000000000000 \quad 000 \quad (\text{significand of } b) \\ - 00.000011100000000000000000 \quad 101 \quad (\text{significand of } a) \\ \hline 00.111101011111111111111111 \quad 011 \quad (\text{significand of } s) \end{array}$$

### 9.3.1.3正则化

计算得到的“00.111101011111111111111111001”需要变为“1.f”的格式

对于“0x.xxxxx”形式的结果：则不断左移减阶码，使得出现“1.f”的格式

对于“1x.xxxxx”形式的结果：则只需要右移一位，阶码+1，即可出现“1.f”的格式

对于最后的grs位需要采用舍入的方法：

1. 最近舍入：若x grs距离x更近，那么就去掉grs，否则距离x+1更近，那么就进1  
grs为100时，若x=1则进1否则进0
2. 截断：直接截取grs
3. 向正无穷舍入：若为正数，则+1舍去grs；若为负数则-1舍去grs
4. 向负无穷舍入：若为正数，则-1舍去grs；若为负数则+1舍去grs

### 9.3.1.4特殊情况

当a和b中有一个是Nan的话，那么结果也是Nan

此外： $a + (\pm\infty) = \pm\infty, a - (\pm\infty) = \mp\infty, (\pm\infty) \pm b = \pm\infty$

**Table 9.2** Results of operations on two infinity numbers

| sub | $a$       | $b$       | $s$       | Comment                 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 0   | $+\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $(+\infty) + (+\infty)$ |
| 0   | $-\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $(-\infty) + (-\infty)$ |
| 1   | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $(+\infty) - (-\infty)$ |
| 1   | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $(-\infty) - (+\infty)$ |
| 0   | $+\infty$ | $-\infty$ | NaN       | $(+\infty) + (-\infty)$ |
| 0   | $-\infty$ | $+\infty$ | NaN       | $(-\infty) + (+\infty)$ |
| 1   | $+\infty$ | $+\infty$ | NaN       | $(+\infty) - (+\infty)$ |
| 1   | $-\infty$ | $-\infty$ | NaN       | $(-\infty) - (-\infty)$ |

### 9.3.1.5 加法器的实现细节

1. 小的数右移不会超过26位—— $\text{grs}3 + \text{尾数}23$
2. 舍入的方法
  1. 最近舍入：结合最后的第23位和 $\text{grs}$ 一块判断——注意 $\text{grs}=100$ 时结合最末位一块判断  
若 $\text{grs} > 100$ ，那么需要尾数+1；若 $\text{grs} < 100$ ，那么尾数不变  
若 $\text{grs} = 100$ ，则结合第23位判断：若第23位为1则尾数+1，若为0则尾数不变
  2. 截断舍入：直接舍去 $\text{grs}$ ，尾数+0
  3. 向 $+\infty$ 舍入：若为正数且 $\text{grs} \neq 0$ ，那么尾数+1—— $\text{grs}$ 须不为0
  4. 向 $-\infty$ 舍入：若为负数且 $\text{grs} \neq 0$ ，那么尾数+1—— $\text{grs}$ 须不为0

下面是总结的尾数+1的情况：用case分类讨论

**Table 9.4** Fraction increment when rounding

| rm[1:0]<br>舍入方法 | Frac | $g$         | $r$      | $s$ | Sign | frac_plus_1 | Rounding mode          |
|-----------------|------|-------------|----------|-----|------|-------------|------------------------|
| 00              | 1    | 1           | 0        | 0   | x    | 1           | Round to even 看Frac    |
| 00              | x    | 1           | {not 00} |     | x    | 1           | Round to nearest       |
| 01              | x    | {not 0 0 0} |          |     | 1    | 1           | Round toward $-\infty$ |
| 10              | x    | {not 0 0 0} |          |     | 0    | 1           | Round toward $+\infty$ |

- ### 3. 四舍五入后结果可能仍需要正则化调整

28位小数, 若[27]==1则右移一位, 指数+1; 若[27]==0, [26]==0, 不断左移减指数至[26]=1

$$\begin{array}{r}
 01.11111111111111111111111111111111 \text{ (1.f)} \\
 + 00.000000000000000000000000000001 \text{ (frac_plus_1)} \\
 \hline
 = 10.000000000000000000000000000000 \\
 \rightarrow 01.000000000000000000000000000000 \text{ (1.f) 指数+1}
 \end{array}$$

4. 溢出的判断——正则化结果的指数位是255/2047

使用四舍五入到最近的方法——最终的结果凭正则化结果的符号变为±无穷


使用截断法——最终的结果凭正则化结果的符号变为±的正则化数值

使用四舍五入到 $-\infty$ ：正数到最大的正的正则化数值，负数到 $-\infty$

使用四舍五入到 $+\infty$ ：正数到 $+\infty$ ，负数到负最大的正则化数值

## 9.3.2 FADD实现

浮点加法器的结构如下所示，分为对阶、计算和规格化三部分

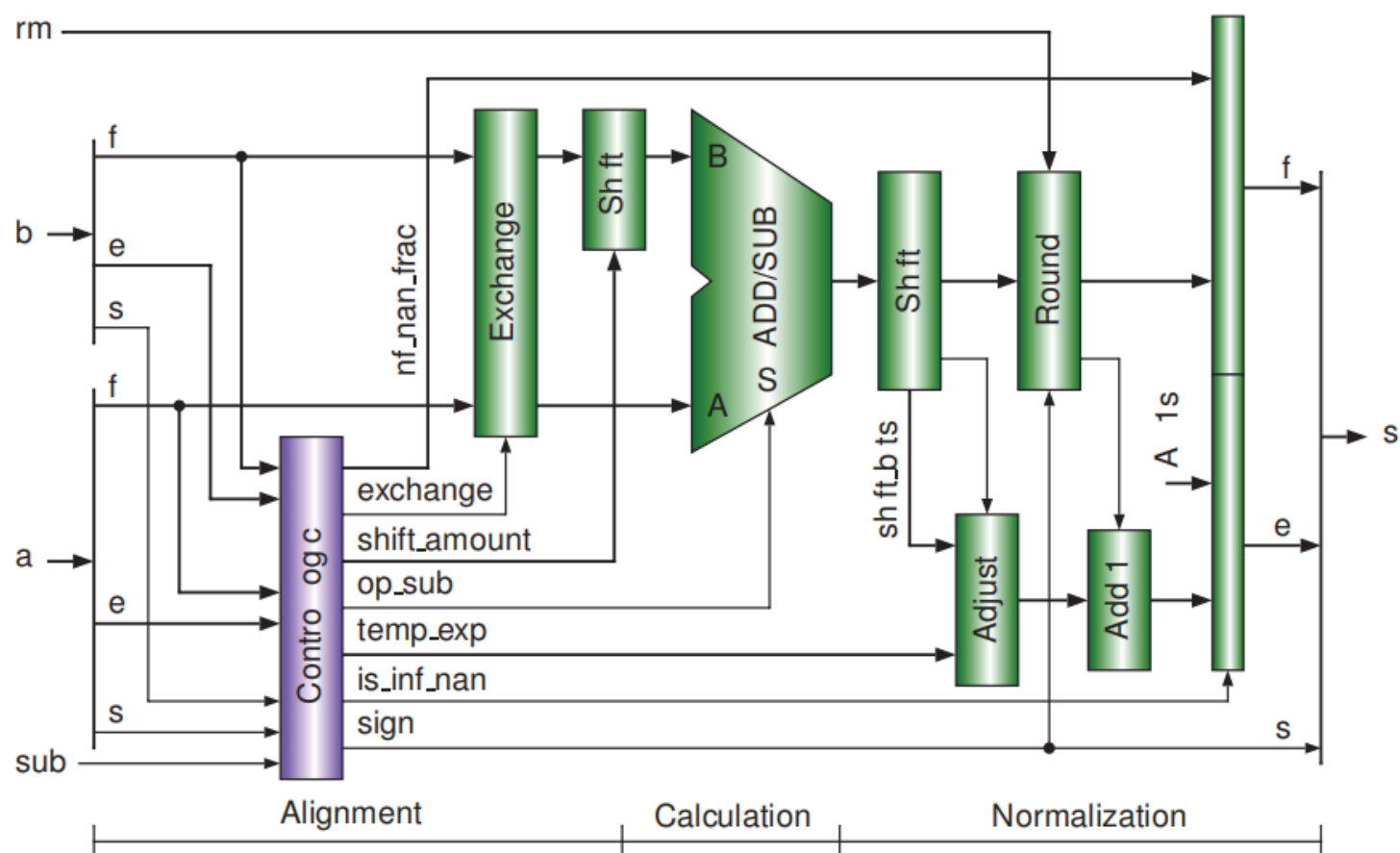

**Figure 9.8** Block diagram of a floating-point adder



```
module fadder (a,b,sub,rm,s);
    input [31:0] a,b; // fp inputs a and b
    input sub;        // 1: sub; 0: add
    input [1:0]  rm;  // round mode
    output [31:0] s;  // fp output
```

模块输入是加数a、b，运算方式sub，舍入方式rm；模块输出是s  
当sub=1时，a-b；否则a+b

9.3.2.1对阶+交换

1. 首先整体判断大小（结合阶码位数一块判断），并确定是否需要交换a，b

```
//判断是否需要交换
wire exchange=(a[30:0]<b[30:0])?1:0;
wire [31:0]fp_large=exchange?b:a;
wire [31:0]fp_small=exchange?a:b;
```

Verilog

2. 然后再确定两个浮点数的隐含位——若阶码非全0则隐含位为1，否则为0

```
//判断隐含位
wire fp_large_hid=|fp_large[30:23];
wire fp_small_hid=|fp_small[30:23];
```

Verilog

3. 然后确定两个浮点数的尾数"1.f"/"x.f"，结果的符号以及实际进行的运算，暂时确定结果的指数

两个浮点数的尾数即{隐含位，[22:0]}

结果的符号：若没有交换，那么结果符号和a相同；  
若交换了，那么执行加法结果符号和大数符号相同，执行减法a-b结果和b的符号相反

实际进行的运算：当a、b符号相同sub=1时，当a，b两符号相反sub=0时执行减法，其余均加法

结果的暂时指数为大数的指数

|   |   |     |        |
|---|---|-----|--------|
| a | b | sub | op_sub |
| 0 | 0 | 0   | 0      |
| 0 | 0 | 1   | 1      |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

//得到尾数、判断结果的符号，阶码，实际进行的运算

```
wire [23:0]fp_large_frac={fp_large_hid,fp_large[22:0]};
wire [23:0]fp_small_frac={fp_small_hid,fp_small[22:0]};
wire sign=exchange?sub^b[31]:a[31];
wire [7:0]temp_e=fp_large[30:23];
wire op_sub=sub^fp_large[31]^fp_small[31];
```

Verilog

4. 确定a、b中是否有Nan，或者是否有无穷

Nan：阶码为全f，尾数不全为0

无穷：阶码为全f，尾数全为0

当a、b中有nan或者是正无穷加负无穷或者正无穷-正无穷或者负无穷-负无穷即结果为NAN，其余为无穷。结果是无穷时，尾数全0；结果是Nan时，尾数选较大的

//判断是否有inf、nan

```
wire fp_large_e1=&fp_large[30:23];
wire fp_small_e1=&fp_small[30:23];
wire fp_large_frac0=~|fp_large[22:0];
wire fp_small_frac0=~|fp_small[22:0];
wire fp_large_isnan=fp_large_e1&~fp_large_frac0;
wire fp_small_isnan=fp_small_e1&~fp_small_frac0;
wire fp_large_isinf=fp_large_e1&fp_large_frac0;
wire fp_small_isinf=fp_small_e1&fp_small_frac0;
wire isNan=fp_large_isnan|fp_small_isnan|(fp_large_isinf&fp_small_isinf&op_sub);
```

```

wire isInf=(fp_large_isinf|fp_small_isinf)&~isNan;
wire nan_frac=(a[22:0]>b[22:0])?{1'b1,a[22:0]}:{1'b1,b[22:0]};
wire inf_frac=23'b0;

```

Verilog

## 5. 对阶

注意如果a, b均是规格化数, 那么移位量是阶码差值; 如果小数不是规格化数, 那么右移位数是阶码差值-1, 因为非规格化数的阶码是-126, 不是-127

fp\_small 是非规格化数, 则右移位数等于  $\text{exp\_diff} - 1$ 。这是因为规格化数的绝对值等于  $2^{e-127} \times 1.f$ , 而非规格化数的绝对值等于  $2^{0-126} \times 0.f$ 。图 9.7 说明当右移位数大

```

wire [7:0]exp_diff=fp_large[30:23]-fp_small[30:23];
wire small_den_only=(fp_large[30:23]!=0)&(fp_small[30:23]==0);//小数是非规格化数
wire [7:0]shift_amount=small_den_only?exp_diff-8'h1:exp_diff;
wire
[49:0]small_frac50=(shift_amount>26)?{26'h0,fp_small_frac}:{fp_small_frac,26'h0}>>shift_amount;
wire[26:0]small_frac27={small_frac50[49:24],|small_frac50[23:0]};//24位尾数+3位grs x.xxxx xxx
wire [27:0]aligned_large_frac={1'b0,fp_large_frac,3'b000};//加一个符号位 28位
wire [27:0]aligned_small_frac={1'b0,small_frac27};

```

Verilog

## 9.3.2.2计算

```

wire [27:0]cal_frac=op_sub?aligned_large_frac-
aligned_small_frac:aligned_large_frac+aligned_small_frac;

```

Verilog

## 9.3.2.3规格化

当结果尾数cal\_frac是"1x.xxxx"格式时: 右移一位尾数, 并使阶码+1

当结果尾数cal\_frac是"0x.xxxx"格式时: 不断左移使得cal\_frac[26]=1, 每移动一次阶码-1

四舍五入：使用casex根据rm[2:0]，cal\_frac[3]和cal\_frac[2:0]得到进位

然后再进行规格化

然后判断溢出casex判断

```
`timescale 1ns / 1ps

module fadd_design(
    input [31:0]a,b,
    input [1:0]rm,
    input sub,
    output reg [31:0]s
);

    //判断是否需要交换
    wire exchange=(a[30:0]<b[30:0])?1:0;
    wire [31:0]fp_large=exchange?b:a;
    wire [31:0]fp_small=exchange?a:b;
    //判断隐含位
    wire fp_large_hid=|fp_large[30:23];
    wire fp_small_hid=|fp_small[30:23];
    //得到尾数、判断结果的符号，阶码，实际进行的运算
    wire [23:0]fp_large_frac={fp_large_hid,fp_large[22:0]};
    wire [23:0]fp_small_frac={fp_small_hid,fp_small[22:0]};
    wire sign=exchange?sub^b[31]:a[31];
    wire [7:0]temp_e=fp_large[30:23];
    wire op_sub=sub^fp_large[31]^fp_small[31];
    //判断是否有inf、nan
    wire fp_large_e1=&fp_large[30:23];
    wire fp_small_e1=&fp_small[30:23];
    wire fp_large_frac0=~|fp_large[22:0];
    wire fp_small_frac0=~|fp_small[22:0];
    wire fp_large_isnan=fp_large_e1&~fp_large_frac0;
    wire fp_small_isnan=fp_small_e1&~fp_small_frac0;
```

```

wire fp_large_isinf=fp_large_e1&fp_large_frac0;
wire fp_small_isinf=fp_small_e1&fp_small_frac0;
wire isNan=fp_large_isnan|fp_small_isnan|(fp_large_isinf&fp_small_isinf&op_sub);
wire isInf=(fp_large_isinf|fp_small_isinf)&~isNan;
wire nan_frac=(a[22:0]>b[22:0])?{1'b1,a[22:0]}:{1'b1,b[22:0]};
wire inf_frac=23'b0;

wire [7:0]exp_diff=fp_large[30:23]-fp_small[30:23];
wire small_den_only=(fp_large[30:23]!=0)&(fp_small[30:23]==0);
wire [7:0]shift_amount=small_den_only?exp_diff-8'h1:exp_diff;
wire
[49:0]small_frac50=(shift_amount>26)?{26'h0,fp_small_frac}:{fp_small_frac,26'h0}>>shift_amount;
wire[26:0]small_frac27={small_frac50[49:24],|small_frac50[23:0]};
wire [27:0]aligned_large_frac={1'b0,fp_large_frac,3'b000};
wire [27:0]aligned_small_frac={1'b0,small_frac27};

//计算
wire [27:0]cal_frac=op_sub?aligned_large_frac-
aligned_small_frac:aligned_large_frac+aligned_small_frac;
reg [27:0]temp_frac;
integer i;
//规格化
always @(a,b,rm,sub) begin
    i=0;
    if (isInf) begin//a和b中有无穷, 且a、b均不是nan
        s={fp_large[31],8'hff,inf_frac};//无穷
    end else if (isNan) begin//ab中有nan
        s={fp_large[31],8'hff,nan_frac};//nan
    end else begin
        if (cal_frac[27]==1) begin
            temp_frac=cal_frac>>1;

```

```

        i=i+1;
        i=temp_e+i;
    end else if (cal_frac[26]==0) begin
        temp_frac=cal_frac<<1;//左移1位

        i=i+1;
        while (~temp_frac[26]&& i<27) begin
            temp_frac=temp_frac<<1;
            i=i+1;
        end

        i=(temp_e<i)?0:temp_e-i;//移位超过了现有阶码
    end else begin
        temp_frac=cal_frac;
        i=temp_e;
    end

    casex({rm,temp_frac[3],temp_frac[2:0],sign})
        7'b00_1_100_x:temp_frac=temp_frac+28'b1000;
        7'b00_x_1xx_x:begin
            if (temp_frac[2:0]>3'b100) begin
                temp_frac=temp_frac+28'b1000;
            end
        end
        7'b01_x_xxx_1:begin
            if (temp_frac[2:0]>3'b000) begin
                temp_frac=temp_frac+28'b1000;
            end
        end
        7'b10_x_xxx_0:begin
            if (temp_frac[2:0]>3'b000) begin
                temp_frac=temp_frac+28'b1000;
            end
        end
        default :    temp_frac=temp_frac;
    end
end

```

```

    endcase
    if (temp_frac[27]==1) begin
        temp_frac=temp_frac>>1;
        i=i+1;
    end else if (temp_frac[26]==0) begin
        while (~temp_frac[26]) begin
            temp_frac=temp_frac<<1;
            i=i-1;
        end
    end
end
casex({i[7:0]==8'hff,rm,sign})
    4'b0_xx_x:s={sign,i[7:0],temp_frac[25:3]};
    4'b1_00_x:s={sign,i[7:0],23'b0};//正负无穷
    4'b1_01_0:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//向最大正数
    4'b1_01_1:s={sign,8'hff,23'b0};//向负无穷
    4'b1_10_0:s={sign,8'hff,23'b0};//向正无穷
    4'b1_10_1:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//向最小负数
    4'b1_11_x:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//最大正/负数


endcase
end
end
endmodule

```

Verilog

### 9.3.3 流水线浮点加法器设计

流水线浮点加法器即在“对阶、计算、对齐”中间插入流水线寄存器，用于数据和控制信号的传递，每一阶段使用上一阶段提供的数据、信号进行运算输出并将结果输出给下一级。下图即为流水线浮点加法器的示意图，流水线寄存器的写信号是为了方便CPU用来阻塞

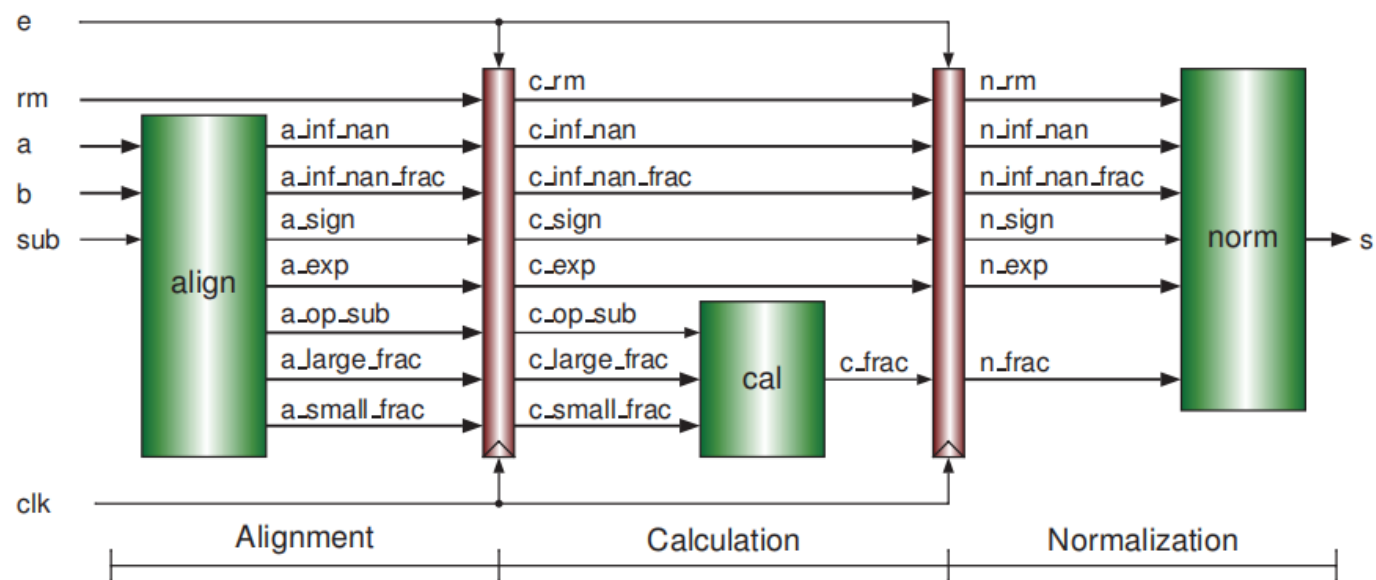

**Figure 9.12** Block diagram of a pipelined floating-point adder

对齐阶段代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module align_design(
    input [31:0] a, b,
    input [1:0] rm,
    input sub,

    output op_sub, isNan, isInf, sign,
    output [27:0] aligned_large_frac, aligned_small_frac,
    output [23:0] nan_frac, inf_frac,
    output [31:0] fp_large, fp_small,
    output [7:0] temp_e,
    output [1:0] crm
);

    //判断是否需要交换
    wire exchange = (a[30:0] < b[30:0]) ? 1:0;
    assign fp_large = exchange ? b : a;
    assign fp_small = exchange ? a : b;
```



```

//判断隐含位

wire fp_large_hid=|fp_large[30:23];
wire fp_small_hid=|fp_small[30:23];

//得到尾数、判断结果的符号，阶码，实际进行的运算

wire [23:0]fp_large_frac={fp_large_hid,fp_large[22:0]};
wire [23:0]fp_small_frac={fp_small_hid,fp_small[22:0]};
assign sign=exchange?sub^b[31]:a[31];
assign temp_e=fp_large[30:23];
assign op_sub=sub^fp_large[31]^fp_small[31];

//判断是否有inf、nan

wire fp_large_e1=&fp_large[30:23];
wire fp_small_e1=&fp_small[30:23];
wire fp_large_frac0=~|fp_large[22:0];
wire fp_small_frac0=~|fp_small[22:0];
wire fp_large_isnan=fp_large_e1&~fp_large_frac0;
wire fp_small_isnan=fp_small_e1&~fp_small_frac0;
wire fp_large_isinf=fp_large_e1&fp_large_frac0;
wire fp_small_isinf=fp_small_e1&fp_small_frac0;
assign isNan=fp_large_isnan|fp_small_isnan|(fp_large_isinf&fp_small_isinf&op_sub);
assign isInf=(fp_large_isinf|fp_small_isinf)&~isNan;
assign nan_frac=(a[22:0]>b[22:0])?{1'b1,a[22:0]}:{1'b1,b[22:0]};
assign inf_frac=23'b0;

wire [7:0]exp_diff=fp_large[30:23]-fp_small[30:23];
wire small_den_only=(fp_large[30:23]!=0)&(fp_small[30:23]==0);
wire [7:0]shift_amount=small_den_only?exp_diff-8'h1:exp_diff;
wire

[49:0]small_frac50=(shift_amount>26)?{26'h0,fp_small_frac}:{fp_small_frac,26'h0}>>shift_amount;
wire[26:0]small_frac27={small_frac50[49:24],|small_frac50[23:0]};
assign aligned_large_frac={1'b0,fp_large_frac,3'b000};
assign aligned_small_frac={1'b0,small_frac27};

```

```
    assign crm=rm;
endmodule
```

Verilog

## 计算阶段代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module cal_design(
    input [27:0]aligned_large_frac,aligned_small_frac,
    input op_sub,
    output [27:0]cal_frac
);
    assign cal_frac=op_sub?aligned_large_frac-
aligned_small_frac:aligned_large_frac+aligned_small_frac;

endmodule
```

Verilog

## 规格化阶段代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module normal_design(
    input [27:0]cal_frac,
    input isNaN,isInf,sign,
    input [23:0]nan_frac,inf_frac,
    input [31:0]fp_large,fp_small,
    input [7:0]temp_e,
    input [1:0]crm,

    output reg[31:0]s
);
```

```

reg [27:0]temp_frac;
integer i;
//规格化
always @(*) begin
    i=0;
    if (isInf) begin
        s={fp_large[31],8'hff,inf_frac};
    end else if (isNan) begin
        s={fp_large[31],8'hff,nan_frac};
    end else begin
        if (cal_frac[27]==1) begin
            temp_frac=cal_frac>>1;
            i=i+1;
            i=temp_e+i;
        end else if (cal_frac[26]==0) begin
            temp_frac=cal_frac<<1;//左移1位
            i=i+1;
            while (~temp_frac[26]&& i<27) begin
                temp_frac=temp_frac<<1;
                i=i+1;
            end
            i=(temp_e<i)?0:temp_e-i;
        end else begin
            temp_frac=cal_frac;
            i=temp_e;
        end
        casex({rm,temp_frac[3],temp_frac[2:0],sign})
            7'b00_1_100_x:temp_frac=temp_frac+28'b1000;
            7'b00_x_1xx_x:begin
                if (temp_frac[2:0]>3'b100) begin
                    temp_frac=temp_frac+28'b1000;
                end
            end
        endcase
    end
end

```

```

end
7'b01_x_xxx_1:begin
    if (temp_frac[2:0]>3'b000) begin
        temp_frac=temp_frac+28'b1000;
    end
end
7'b10_x_xxx_0:begin
    if (temp_frac[2:0]>3'b000) begin
        temp_frac=temp_frac+28'b1000;
    end
end
default :    temp_frac=temp_frac;
endcase
if (temp_frac[27]==1) begin
    temp_frac=temp_frac>>1;
    i=i+1;
end else if (temp_frac[26]==0) begin
    while (~temp_frac[26]) begin
        temp_frac=temp_frac<<1;
        i=i-1;
    end
end
end
casex({i[7:0]==8'hff,crm,sign})
    4'b0_xx_x:s={sign,i[7:0],temp_frac[25:3]};
    4'b1_00_x:s={sign,i[7:0],23'b0};
    4'b1_01_0:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//向负无穷
    4'b1_01_1:s={sign,8'hff,23'b0};
    4'b1_10_0:s={sign,8'hff,23'b0};
    4'b1_10_1:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//向正无穷
    4'b1_11_x:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//截断
endcase
end

```

```
end  
endmodule
```

Verilog

## 顶层模块

设置clear导致仿真卡住

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module top_design(  
    input clk,  
    input [31:0]a,b,  
    input [1:0]rm,  
    input sub,  
    output [31:0]s  
);  
    wire op_sub,isNan,isInf,sign;  
    wire [27:0]aligned_large_frac,aligned_small_frac;  
    wire [23:0]nan_frac,inf_frac;  
    wire [31:0]fp_large,fp_small;  
    wire [7:0]temp_e;  
    wire [1:0]crm;  
    align_design align_design_inst (  
        .a(a),  
        .b(b),  
        .rm(rm),  
        .sub(sub),  
        .op_sub(op_sub),  
        .isNan(isNan),  
        .isInf(isInf),  
        .sign(sign),  
        .aligned_large_frac(aligned_large_frac),  
        .aligned_small_frac(aligned_small_frac),
```

```

        .nan_frac(nan_frac),
        .inf_frac(inf_frac),
        .fp_large(fp_large),
        .fp_small(fp_small),
        .temp_e(temp_e),
        .crm(crm)
    );
    wire cop_sub, cisNan, cisInf, csign;
    wire [27:0] caligned_large_frac, caligned_small_frac;
    wire [23:0] cnan_frac, cinf_frac;
    wire [31:0] cfp_large, cfp_small;
    wire [7:0] ctemp_e;
    wire [1:0] ccrm;
    reg_design
    #(.WIDTH(182)) align_cal(clk, 1, 0, {op_sub, isNan, isInf, sign, aligned_large_frac, aligned_small_frac, nan_f
rac, inf_frac,

fp_large, fp_small, temp_e, crm}, {cop_sub, cisNan, cisInf, csign, caligned_large_frac, caligned_small_frac, c
nan_frac, cinf_frac,

cfp_large, cfp_small, ctemp_e, ccrm});

    wire [27:0] cal_frac;
    cal_design cal_design_inst (
        .aligned_large_frac(aligned_large_frac),
        .aligned_small_frac(aligned_small_frac),
        .op_sub(cop_sub),
        .cal_frac(cal_frac)
    );
    wire nisNan, nisInf, nsign;
    wire [23:0] nnan_frac, ninf_frac;
    wire [31:0] nfp_large, nfp_small;
    wire [7:0] ntemp_e;
    wire [1:0] ncrm;

```

```

wire [27:0]ncal_frac;
reg_design #(.WIDTH(153))cal_normal(clk,1,0,{cisNan,cisInf,csign,cnan_frac,cinf_frac,
cfp_large,cfp_small,ctemp_e,ccrm,cal_frac},{nisNan,nisInf,nsign,nnan_frac,ninf_frac,
nfp_large,nfp_small,ntemp_e,ncrm,ncal_frac});
normal_design normal_design_inst (
    .cal_frac(ncal_frac),
    .isNan(nisNan),
    .isInf(nisInf),
    .sign(nsign),
    .nan_frac(nnan_frac),
    .inf_frac(ninf_frac),
    .fp_large(nfp_large),
    .fp_small(nfp_small),
    .temp_e(ntemp_e),
    .crm(ncrm),
    .s(s)
);
endmodule

```

Verilog

## 9.4浮点数乘法器FMUL

### 9.4.1浮点数乘法算法

浮点数乘法算法相比于浮点数加法算法来说：不需要对阶——只有计算和规格化两步

浮点数的乘法分为以下几种：

1. 两个规格数相乘

给定 $a = \{s_a, e_a, f_a\}$ ,  $b = \{s_b, e_b, f_b\}$ , 那么 $c = \{s_c, e_c, f_c\}$

$$s_c = s_a \text{bigoplus} s_b$$

$$|c| = |a||b| = (2^{e_a-127} \times 1.f_a) \times (2^{e_b-127} \times 1.f_b) = 2^{(e_a+e_b-127)-127} \times (1.f_a \times 1.f_b)$$

而 $1 < 1.f_a \times 1.f_b < 4$ , 若 $1 < 1.f_a \times 1.f_b < 2$ , 则 $e_c = e_a + e_b - 127$

否则 $e_c = e_a + e_b - 127 + 1, 1.f_c = (1.f_a \times 1.f_b) >> 1$

而 $1 \leq e_a, e_b \leq 254$ , 则 $-125 \leq e_a + e_b - 127 \leq 381$ ,  $-124 \leq e_a + e_b - 127 + 1 \leq 382$ , 则 $e_c$ 超出了 $1 \sim 254$

若 $e_c$ 在 $1 \sim 254$ 那么就是个规格数,  $e_c > 254$ 即为无穷, 若 $e_c < 1$ ,  $c \geq 2^{-126} * 2^{-23} = 2^{-149}$ , 则 $c$ 是一个非规格数, 否则是0

2. 规格数乘以非规格数

给定 $a = \{s_a, e_a, f_a\}$ ,  $b = \{s_b, e_b, f_b\}$ , 那么 $c = \{s_c, e_c, f_c\}$

$$s_c = s_a \text{bigopluss}_b$$

$$|c| = |a||b| = (2^{e_a-127} \times 1.f_a) \times (2^{-126} \times 0.f_b) = 2^{(e_a-253)} \times (1.f_a \times .0.f_b)$$

则最大时,  $e_a=254$ ,  $(2 - 2^{-23}) \times (1 - 2^{-23}) \times 2$ , 是规格化数

则最小时,  $e_a=1$ ,  $2^{-252} \times 1 \times 2^{-23} = 2^{-275}$ , 视为0

3. 两个非规格数相乘

给定 $a = \{s_a, e_a, f_a\}$ ,  $b = \{s_b, e_b, f_b\}$ , 那么 $c = \{s_c, e_c, f_c\}$

$$s_c = s_a \text{bigopluss}_b$$

$$|c| = |a||b| = (2^{-126} \times 0.f_a) \times (2^{-126} \times 0.f_b) = 2^{-252} \times (0.f_a \times .0.f_b)$$

结果比最小的非正规化数要小视为0

4. 无穷乘以0

无穷乘以0结果为NaN

5. 无穷乘以一个不为0不为NaN的数

如果 $b$ 既不等于0, 也不是NaN, 那么无穷乘以 $b$ =无穷

6. 一个不为0不为NaN的数乘以NaN

如果 $b$ 既不等于0, 也不是NaN, 那么NaN乘以 $b$ =NaN

## 🔗 浮点数乘法算法

1. 判断特殊情况的乘法 iszero、isnan、isinf

无穷乘以0→NaN

无穷乘以 $b$ →无穷 ( $b$ 既不是0也不是nan)

NaN乘以 $b$ →NaN ( $b$ 既不是0也不是nan)

| NaN的尾数取较大的乘数的尾数, 无穷的尾数为0

2. 求结果的符号位, 和暂时的指数位

结果=乘数符号异或

暂时的指数位需要考虑非规格化数, 非规格数是 $0-127+1$

那么 暂时的指数=a的指数位+b的指数位-127+a指数位是否是0+b指数位是否是0



3. Wallace数计算尾数相乘的结果——流水的话这个是第一阶段
4. 将Wallace模块输出的sum和c相加得到最终的尾数结果xx. xxxxxxxx48位——流水第二阶段
5. 对结果进行规格化处理——流水第三阶段
  1. 进行规格化"1x. xxxxx"和"0x. xxxxx", "01. xxxxx"直接进入下一步
  2. grs, 结果={结果[46:21], |[20:0]}进行舍入处理
  3. 判断指数小于1时是非规格数还是0
  4. 再进行规格化

## 9.4.2 浮点FMUL实现

 


图 9.13 浮点乘法器电路的总体模块图

```
`timescale 1ns / 1ps

module fmul_design(
    input [31:0] a, b,
    input [1:0] rm,
    output reg[31:0] s
```

```

);

//判断特殊情况

wire aexp_zero=~|a[30:23];
wire bexp_zero=~|b[30:23];
wire aexp_f=&a[30:23];
wire bexp_f=&b[30:23];
wire a_frac0=~|a[22:0];
wire b_frac0=~|b[22:0];
wire aiszero=aexp_zero&a_frac0;
wire biszero=bexp_zero&b_frac0;
wire aisinf=aexp_f&a_frac0;
wire bisinf=bexp_f&b_frac0;
wire aisnan=aexp_f&~a_frac0;
wire bisnan=bexp_f&~b_frac0;
wire [23:0]nan_frac={1'b0,b[22:0]}>{1'b0,a[22:0]}?{1'b1,b[22:0]}:{1'b1,a[22:0]};

//计算结果的符号, 和结果暂时的指数

wire sign=a[31]^b[31];
reg [9:0]temp_e;

//wallace计算结果

wire [23:0]a_frac={~aexp_zero,a[22:0]};
wire [23:0]b_frac={~bexp_zero,b[22:0]};
wire [47:0]sum,c;
wallace24 wallace24_inst(a_frac,b_frac,sum,c);
wire [47:0]temp=sum+(c<<1);
reg [47:0]temp_frac;//xx.xxxxx
reg [27:0]frac;
wire [149:0]min={149'b0,1'b1};
reg [149:0]cmin;

//规格化

always @(*) begin
    temp_frac=temp;

```

```

temp_e={2'b0,a[30:23]}+{2'b0,b[30:23]}-10'd127+aexp_zero+bexp_zero;
if (aiszero&bisinf|biszero&aisinf) begin
    s={sign,8'hff,nan_frac[22:0]};
end else if (aisinf|bisinf) begin
    s={sign,8'hff,23'b0};
end else if (aisnan|bisnan) begin
    s={sign,8'hff,nan_frac[22:0]};
end else begin
    if (temp_frac[47]==1) begin//1x.xxxx
        temp_frac=temp_frac>>1;
        temp_e=temp_e+1;
    end else begin//0x.xxxx
        while (~temp_frac[46]&&temp_e>0) begin
            temp_frac=temp_frac<<1;
            temp_e=temp_e-1;
        end
    end
    frac={temp_frac[47:21],|temp_frac[20:0]};
    casex({rm,frac[3],frac[2:0],sign})
        7'b00_1_100_x:frac=frac+28'b1000;
        7'b00_x_1xx_x:begin
            if (frac[2:0]>3'b100) begin
                frac=frac+28'b1000;
            end
        end
        7'b01_x_xxx_1:begin
            if (frac[2:0]>3'b000) begin
                frac=frac+28'b1000;
            end
        end
        7'b10_x_xxx_0:begin
            if (frac[2:0]>3'b000) begin
                frac=frac+28'b1000;
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
    default: frac=frac;
endcase
if (frac[27]==1) begin
    frac=frac>>1;
    temp_e=temp_e+1;
end else if (frac[26]==0) begin
    while (~frac[26]&&temp_e>0) begin
        frac=frac<<1;
        temp_e=temp_e-1;
    end
end
end

if (temp_e[9]==1|temp_e[7:0]<1)begin//小于1, 为正小于1或者为负

    cmin[149:122]=frac;
    cmin=cmin>>~(temp_e-127)+1;
    if (cmin>min) begin
        temp_e=0;
        frac=frac>>1;//非规格化数

    end else begin
        temp_e=0;
        frac=0;
    end
end

end

casex({temp_e[9:0]>=10'h0fff,rm,sign})
    4'b0_xx_x:s={sign,temp_e[7:0],frac[25:3]};
    4'b1_00_x:s={sign,8'hff,23'b0};//无穷
    4'b1_01_0:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};
    4'b1_01_1:s={sign,8'hff,23'b0};//向负无穷
    4'b1_10_0:s={sign,8'hff,23'b0};//向正无穷
    4'b1_10_1:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};

```

```

        4'b1_11_x:s={sign,8'hfe,23'h7fffff};//截断
    endcase

    end

end
endmodule

```

Verilog

### 9.4.3 流水浮点FMUL实现

 


图 9.18 流水线浮点乘法器

顶层模块

```

`timescale 1ns / 1ps

module pipe_fmula_top(
    input clk,
    input [31:0]a,b,
    input [1:0]rm,
    output [31:0]s

```

```

);

wire aisinf,aiszero,aisnan,bisinf,biszero,bisnan;
wire [23:0]nan_frac;
wire sign;
wire [9:0]temp_e;
wire [47:0]sum,c;
partical partical_inst (
    .a(a),
    .b(b),
    .aisinf(aisinf),
    .aiszero(aiszero),
    .aisnan(aisnan),
    .bisinf(bisinf),
    .biszero(biszero),
    .bisnan(bisnan),
    .nan_frac(nan_frac),
    .sign(sign),
    .temp_e(temp_e),
    .sum(sum),
    .c(c)
);

wire aaisinf,aaiszero,aaisnan,abisinf,abiszero,abisnan;
wire [23:0]anan_frac;
wire assign;
wire [9:0]atemp_e;
wire [47:0]asum,ac;
wire [1:0]arm;
reg_design #(.WIDTH(139))
partical_add(clk,1,0,{aisinf,aiszero,aisnan,bisinf,biszero,bisnan,nan_frac,sign,temp_e,sum,c,rm},
    {aaisinf,aaiszero,aaisnan,abisinf,abiszero,abisnan,anan_frac,assign,atemp_e,asum,ac,arm});
wire [47:0]res;
add add_inst (

```

```

        .sum(asum),
        .c(ac),
        .res(res)
    );
    wire naisinf,naiszero,naisnan,nbisinf,nbiszero,nbisnan;
    wire [23:0]nnan_frac;
    wire nsign;
    wire [9:0]ntemp_e;
    wire [47:0]nres;
    wire [1:0]nrm;
    reg_design #(.WIDTH(91))
add_normal(clk,1,0,{aaisinf,aaiszero,aaisnan,abisinf,abiszero,abisnan,anan_frac,assign,atemp_e,res,arm},
    {naisinf,naiszero,naisnan,nbisinf,nbiszero,nbisnan,nnan_frac,nsign,ntemp_e,nres,nrm});

    normal normal_inst (
        .aisinf(naisinf),
        .aiszero(naiszero),
        .aisnan(naisnan),
        .bisinf(nbisinf),
        .biszero(nbiszero),
        .bisnan(nbisnan),
        .rm(nrm),
        .nan_frac(nnan_frac),
        .sign(nsign),
        .exp(ntemp_e),
        .res(nres),
        .s(s)
    );
endmodule

```

Verilog

部分积模块

```

`timescale 1ns / 1ps

module partical(
    input [31:0]a,b,
    output aisinf,aiszero,aisnan,bisinf,biszero,bisnan,
    output [23:0]nan_frac,
    output sign,
    output [9:0]temp_e,
    output [47:0]sum,c
);

    //判断特殊情况

    wire aexp_zero=~|a[30:23];
    wire bexp_zero=~|b[30:23];
    wire aexp_f=&a[30:23];
    wire bexp_f=&b[30:23];
    wire a_frac0=~|a[22:0];
    wire b_frac0=~|b[22:0];
    assign aiszero=aexp_zero&a_frac0;
    assign biszero=bexp_zero&b_frac0;
    assign aisinf=aexp_f&a_frac0;
    assign bisinf=bexp_f&b_frac0;
    assign aisnan=aexp_f&~a_frac0;
    assign bisnan=bexp_f&~b_frac0;
    assign nan_frac={1'b0,b[22:0]}>{1'b0,a[22:0]}?{1'b1,b[22:0]}:{1'b1,a[22:0]};
    //计算结果的符号，和结果暂时的指数

    assign sign=a[31]^b[31];
    assign temp_e={2'b0,a[30:23]}+{2'b0,b[30:23]}-10'd127+aexp_zero+bexp_zero;

    //wallace计算结果

    wire [23:0]a_frac={~aexp_zero,a[22:0]};
    wire [23:0]b_frac={~bexp_zero,b[22:0]};

```



```
    wallace24 wallace24_inst(a_frac,b_frac,sum,c);  
endmodule
```

Verilog

## 相加模块

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module add(  
    input [47:0]sum,  
    input [47:0]c,  
    output [47:0]res  
);  
    assign res=sum+(c<<1);  
endmodule
```

Verilog

## 规格化模块

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module normal(  
    input aisinf,aiszero,aisnan,bisinf,biszero,bisnan,  
    input [1:0]rm,  
    input [23:0]nan_frac,  
    input sign,  
    input [9:0]exp,  
    input [47:0]res,  
    output reg[31:0]s  
);  
    reg [47:0]temp_frac;//xx.xxxxx  
    reg [9:0]temp_e;  
    reg [27:0]frac;
```

```

wire [149:0]min={149'b0,1'b1};
reg [149:0]cmin;

//规格化

always @(*) begin
    temp_frac=res;
    temp_e=exp;
    if (aiszero&bisinf|biszero&aisinf) begin
        s={sign,8'hff,nan_frac[22:0]};
    end else if (aisinf|bisinf) begin
        s={sign,8'hff,23'b0};
    end else if (aisnan|bisnan) begin
        s={sign,8'hff,nan_frac[22:0]};
    end else begin
        if (temp_frac[47]==1) begin//1x.xxxx
            temp_frac=temp_frac>>1;
            temp_e=temp_e+1;
        end else begin//0x.xxxx
            while (~temp_frac[46]&&temp_e>0) begin
                temp_frac=temp_frac<<1;
                temp_e=temp_e-1;
            end
        end
        frac={temp_frac[47:21],|temp_frac[20:0]};
        casex({rm,frac[3],frac[2:0],sign})
            7'b00_1_100_x:frac=frac+28'b1000;
            7'b00_x_1xx_x:begin
                if (frac[2:0]>3'b100) begin
                    frac=frac+28'b1000;
                end
            end
            7'b01_x_xxx_1:begin
                if (frac[2:0]>3'b000) begin
                    frac=frac+28'b1000;
                end
            end
        endcase
    end
end

```

```

        end
    end
    7'b10_x_xxx_0:begin
        if (frac[2:0]>3'b000) begin
            frac=frac+28'b1000;
        end
    end
    default:frac=frac;
endcase
if (frac[27]==1) begin
    frac=frac>>1;
    temp_e=temp_e+1;
end else if (frac[26]==0) begin
    while (~frac[26]&&temp_e>0) begin
        frac=frac<<1;
        temp_e=temp_e-1;
    end
end
if (temp_e[9]==1|temp_e[7:0]<8'b1)begin
    cmin[149:122]=frac;
    cmin=cmin>>~(temp_e-127)+1;
    if (cmin>min) begin
        temp_e=0;
        frac=frac>>1;
    end else begin
        temp_e=0;
        frac=0;
    end
end

end

casex({temp_e[9:0]>=10'h0ff,rm,sign})
    4'b0_xx_x:s={sign,temp_e[7:0],frac[25:3]};
    4'b1_00_x:s={sign,8'hff,23'b0};//无穷

```

```

4'b1_01_0:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//向负无穷

4'b1_01_1:s={sign,8'hff,23'b0};

4'b1_10_0:s={sign,8'hff,23'b0};

4'b1_10_1:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//向正无穷

4'b1_11_x:s={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//截断

endcase

end

end
endmodule

```

Verilog

## 9.5浮点数除法器FDIV

### 9.5.1浮点数除法算法

浮点除法和浮点乘法比较相似，但是有两个不同点：

1. 指数的计算采用减法
2. 结果小数的计算是采用除法——这里用Newton-Rapthon算法

下面根据浮点数的分类来讨论除法：

1. 两个规格化浮点数的除法

给定 $a = \{s_a, e_a, f_a\}$ ,  $b = \{s_b, e_b, f_b\}$ , 那么 $c = \{s_c, e_c, f_c\}$

$$s_c = s_a \text{bigoplus} s_b$$

$$|c| = |a|/|b| = (2^{e_a-127} \times 1.f_a) \times (2^{e_b-127} \times 1.f_b) = 2^{(e_a-e_b+127)-127} \times (1.f_a \div 1.f_b)$$

而 $0.5 < 1.f_a/1.f_b < 2$ （最大处最小得到上界，最小除最大得到下界）

若 $0.5 < 1.f_a/1.f_b < 1$ ，则 $e_c = e_a - e_b + 127 - 1$ ,  $1.f_c = (1.f_a \div 1.f_b) < 1$  因为规格化

若 $1 \leq 1.f_a/1.f_b < 2$ ，则 $e_c = e_a - e_b + 127$ ,  $1.f_c = 1.f_a \div 1.f_b$

因此 $e_c$ 的范围是 $-126 \leq e_c \leq 380$ 或 $-127 \leq e_c \leq 379$ ，超过了 $1 \sim 254$

则若 $e_c$ 在 $1 \sim 254$ 则视为规格化数，若 $e_c > 254$ 则视为无穷

若 $e_c < 1$ 且 $c \geq 2^{-126-23}$ ，则 $c$ 为非规格化数否则为0

2. 规格化浮点数除以非规格化浮点数

给定  $a = \{s_a, e_a, f_a\}$ ,  $b = \{s_b, e_b, f_b\}$ , 那么  $c = \{s_c, e_c, f_c\}$

$$s_c = s_a \text{bigopluss}_b$$

$$|c| = |a|/|b| = (2^{e_a-127} \times 1.f_a) \times (2^{-126} \times 0.f_b) = 2^{(e_a+126)-127} \times (1.f_a \div .0.f_b)$$

最大值是  $2^{254-1} \times (2 - 2^{-23})/2^{-23} = 2^{276} \times (2 - 2^{-23})$ , 大于最大值视为无穷

最小值是  $2^0 \times (1/(1 - 2^{-23}))$ , 是一个非规格化数

3. 非规格化浮点数除以规格化浮点数

给定  $a = \{s_a, e_a, f_a\}$ ,  $b = \{s_b, e_b, f_b\}$ , 那么  $c = \{s_c, e_c, f_c\}$

$$s_c = s_a \text{bigopluss}_b$$

$$|c| = |a|/|b| = (2^{-126} \times 0.f_a) \times (2^{e_b-127} \times 1.f_b) = 2^{(1-e_b)} \times (0.f_a \div .1.f_b)$$

最大值是  $2^0 \times ((1 - 2^{-23})/1.0) = 1 - 2^{-23}$ , 是一个规格化数

最小值是  $2^{-253} \times (2^{-23}/(2 - 2^{-23}))$  视为0

4. 两个非规格化浮点数相除

两个非规格化数相除  $|c| = |a|/|b| = 0.f_a/0.f_b$

无论  $f_a$ 、 $f_b$  取何值均能够得到规格化数

5. 特殊情况

Finally, consider some special calculations: (i) if  $a \neq \infty$  and  $a \neq \text{NaN}$ ,  $a/\infty = 0$ ; (ii) if  $a \neq 0$  and  $a \neq \text{NaN}$ ,  $a/0 = \infty$ ; (iii)  $0/0 = \text{NaN}$ ; (iv)  $\infty/\infty = \text{NaN}$ ; and (v)  $\text{NaN}/b = \text{NaN}$ .

✦ 浮点数除法计算器采用Newton-Rapthon算法，计算所得结果需要四步

1. 使用Newton-Rapthon迭代xn：迭代公式  $x_{i+1} = x_i(2 - x_ib)$

牛顿迭代法要求  $0.5 \leq a, b \leq 1$ ，因此需要先将非规格化数转为规格化数，然后取 {隐含位, [22:0]} 共同作为小数——小数点位于最左

为了向浮点乘法流水线靠近——迭代期间（三次迭代）阻塞流水线，使得能够和浮点数乘法一样在执行阶段用到

wallace乘法器

迭代的计算包括两个乘法和一個减法，乘法采用Wallace树需要两个时钟周期减法需要一个时钟周期，故每次迭代需要5个时钟周期——在count=1(取x0)、6、11、16时更新

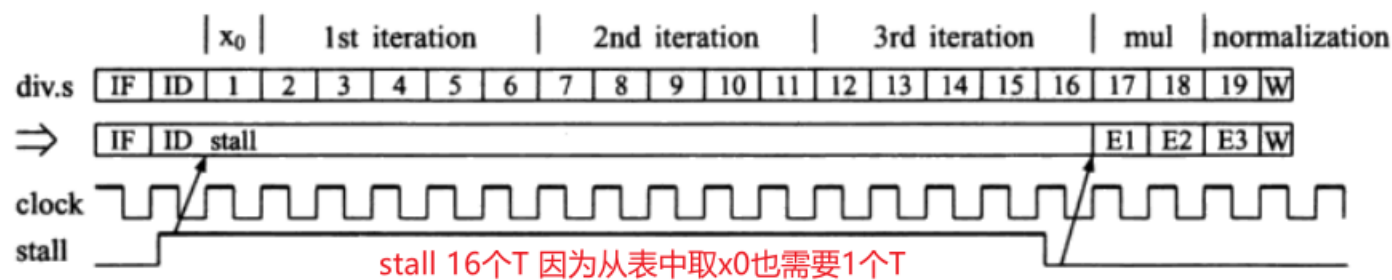


图 9.21 浮点除法指令的流水线

2. 使用Wallace树乘法计算sum、c:  $x_n * a$
3. 相加sum、c
4. 规格化

The Newton-Raphson division algorithm consists of two parts: (i) iterative calculation:  $x_{i+1} = x_i (2 - x_i b)$  and (ii) quotient calculation:  $q = a \times x_n$ . The second part performs a multiplication, which can be implemented with a pipelined Wallace tree. Therefore, the operation of the float division takes the following four steps:

1. Newton iteration, which calculates  $x_n$ ;
2. partial product, which calculates carry and sum with Wallace GSA array;
3. addition, which calculates the product by adding the carry and sum;
4. normalization, which generates the final result in the IEEE float format.

x86中Nan值是32'h7fc00000

## 9.5.2 FDIV设计实现

 


图 9.20 Newton-Raphson 浮点除法器电路的总体模块图

设计流程：

1. 判断特殊数  $inf$ 、 $nan$ 、 $zero$

$a/b$ ，当  $a$  不是  $Nan$  且不是无穷， $a/\infty=0$ ；当  $a$  不是 0 不是  $Nan$ ， $a/0=\infty$

$0/0=Nan$ 、 $Nan/b=Nan$ 、 $\infty/\infty=Nan$

2. 暂定结果符号和阶码，以及运算数的尾数（非规格化数左移1位以使得阶码不用分类）

结果符号是操作数符号异或

阶码暂定为  $a$  阶 -  $b$  阶 + 127

运算数的尾数为规格化数  $\{1'b1, [22:0]\}$ ，非规格化数  $\{[22:0], 1'b0\}$

3. 确定输入到计算器的浮点数满足尾数的最高位为1

对非规格化数操作不断左移，至最高位是1，并记录移位次数，调整阶码

4. 使用 newton-raphson 24 位除法模块，计算结果

采用  $24 \times 26$ 、 $26 \times 26$  的 Wallace 做乘法， $clk$  计数

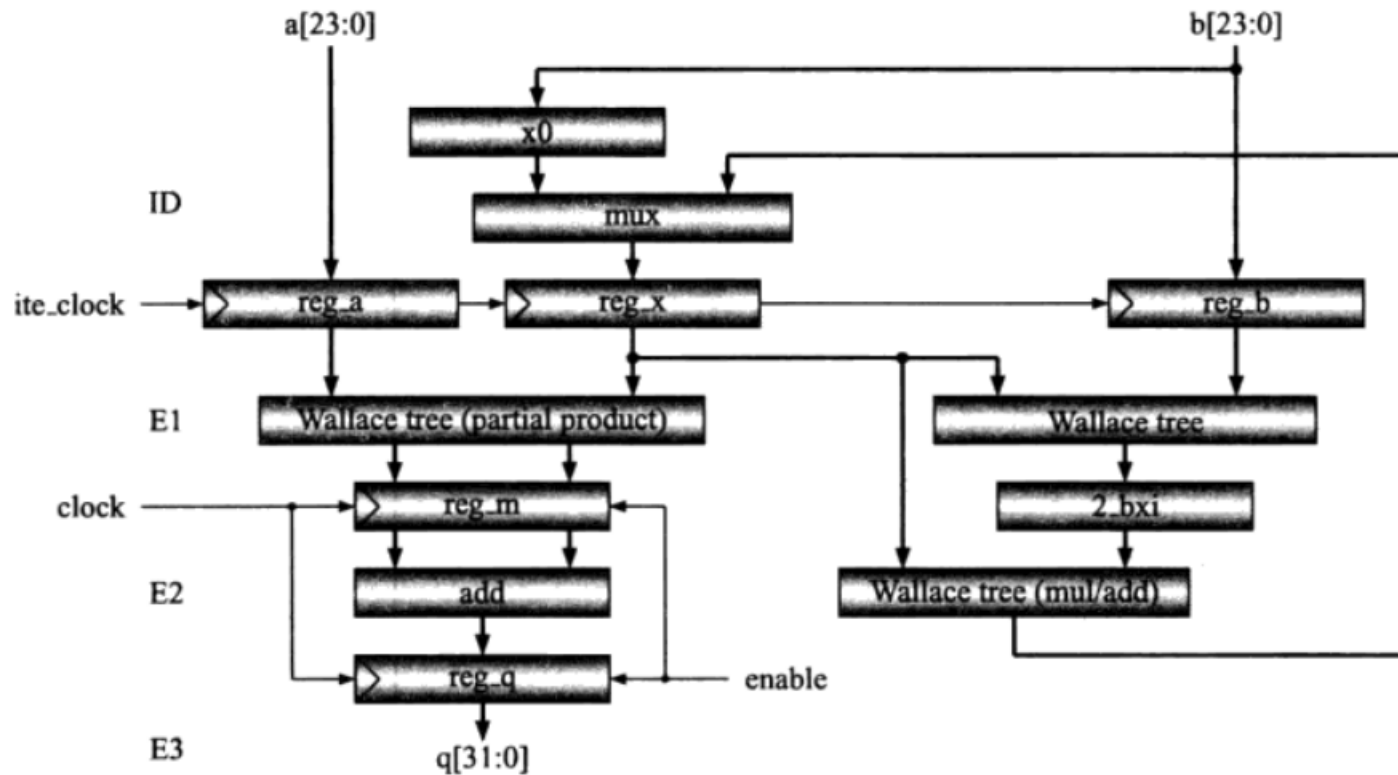


图 9.22 Newton-Raphson 除法器

初始值 $x_0$ 通过查ROM表得到，用一个时钟周期取 $x_0$

与我们在第3章介绍的32位版本不同，我们这里使用了实际的时钟周期进行计数，而不是对迭代次数进行计数。计数器值为0时表示指令处在ID级。如果当前指令是浮点除法且计数器值为0，把计数器设为1，并令 $busy$ 信号也为1。在下一个时钟上升沿处，把数据 $x_0$ ,  $a$ 和 $b$ 分别打入寄存器 $reg_x$ ,  $reg_a$ 和 $reg_b$ 。

一次迭代用5个时钟周期：两次乘法用4个周期，一次减法用一个周期。在计算过程中，当计数值为6, 11和16时，我们修改寄存器 $x$ 的内容(3次迭代)。当计数器为15时，清除 $busy$ 。当计数器为16时，清零，以允许下一条指令的执行

当 $x_n$ 计算出之后，下一个周期使用Wallace树型乘法算法计算出部分积的和 $ms$ 与进位 $mc$

## 5. 规格化

### Wallace24x26

```
`timescale 1ns / 1ps

module wallace26x24(
    input [25:0]a,
    input [23:0]b,
    output [49:0]sum,c
```



```

);
reg[49:0]ab[23:0];
integer i,j;
always @(*) begin
    for ( i= 0; i<24;i=i+1) begin
        for (j = 0; j<26; j=j+1) begin
            ab[i][j]=b[i]*a[j];
        end
        ab[i][49:26]=32'b0;
    end
end
wire
[49:0]sum1_1,c1_1,sum1_2,c1_2,sum1_3,c1_3,sum1_4,c1_4,sum1_5,c1_5,sum1_6,c1_6,sum1_7,c1_7,sum1_8,c1_
8;

csa #(.WIDTH(50))csa_1_1(ab[0],ab[1]<<1,ab[2]<<2,sum1_1,c1_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_2(ab[3]<<3,ab[4]<<4,ab[5]<<5,sum1_2,c1_2);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_3(ab[6]<<6,ab[7]<<7,ab[8]<<8,sum1_3,c1_3);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_4(ab[9]<<9,ab[10]<<10,ab[11]<<11,sum1_4,c1_4);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_5(ab[12]<<12,ab[13]<<13,ab[14]<<14,sum1_5,c1_5);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_6(ab[15]<<15,ab[16]<<16,ab[17]<<17,sum1_6,c1_6);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_7(ab[18]<<18,ab[19]<<19,ab[20]<<20,sum1_7,c1_7);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_8(ab[21]<<21,ab[22]<<22,ab[23]<<23,sum1_8,c1_8);

wire [49:0]sum2_1,c2_1,sum2_2,c2_2,sum2_3,c2_3,sum2_4,c2_4,sum2_5,c2_5;
csa #(.WIDTH(50))csa_2_1(sum1_1,c1_1<<1,sum1_2,sum2_1,c2_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_2(c1_2<<1,sum1_3,c1_3<<1,sum2_2,c2_2);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_3(sum1_4,c1_4<<1,sum1_5,sum2_3,c2_3);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_4(c1_5<<1,sum1_6,c1_6<<1,sum2_4,c2_4);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_5(sum1_7,c1_7<<1,sum1_8,sum2_5,c2_5);//c1_8未计算

wire [49:0]sum3_1,c3_1,sum3_2,c3_2,sum3_3,c3_3;
csa #(.WIDTH(50))csa_3_1(sum2_1,c2_1<<1,sum2_2,sum3_1,c3_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_3_2(c2_2<<1,sum2_3,c2_3<<1,sum3_2,c3_2);

```

```

csa #(.WIDTH(50)) csa_3_3(sum2_4, c2_4<<1, sum2_5, sum3_3, c3_3); //c2_5, c1_8未计算

wire [49:0] sum4_1, c4_1, sum4_2, c4_2;
csa #(.WIDTH(50)) csa_4_1(sum3_1, c3_1<<1, sum3_2, sum4_1, c4_1);
csa #(.WIDTH(50)) csa_4_2(c3_2<<1, sum3_3, c3_3<<1, sum4_2, c4_2); //c2_5, c1_8未计算


wire [63:0] sum5_1, c5_1, sum5_2, c5_2;
csa csa_5_1(sum4_1, c4_1<<1, sum4_2, sum5_1, c5_1);
csa csa_5_2(c4_2<<1, c2_5<<1, c1_8<<1, sum5_2, c5_2);


wire [63:0] sum6_1, c6_1;
csa csa_6_1(sum5_1, c5_1<<1, sum5_2, sum6_1, c6_1); //剩c5_2


wire [63:0] sum7_1, c7_1;
csa csa_7_1(sum6_1, c6_1<<1, c5_2<<1, sum, c);
endmodule

```

Verilog

## Wallace26x26

```

`timescale 1ns / 1ps

module wallace26x26(
    input [25:0] a,
    input [25:0] b,
    output [51:0] sum, c
);
    reg[51:0] ab[25:0];
    integer i, j;
    always @(*) begin
        for ( i= 0; i<26; i=i+1) begin

```

```

        for (j = 0; j<26; j=j+1) begin
            ab[i][j]=b[i]*a[j];
        end
        ab[i][51:26]=26'b0;
    end
end
wire
[51:0]sum1_1,c1_1,sum1_2,c1_2,sum1_3,c1_3,sum1_4,c1_4,sum1_5,c1_5,sum1_6,c1_6,sum1_7,c1_7,sum1_8,c1_
8;

csa #(.WIDTH(52))csa_1_1(ab[0],ab[1]<<1,ab[2]<<2,sum1_1,c1_1);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_2(ab[3]<<3,ab[4]<<4,ab[5]<<5,sum1_2,c1_2);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_3(ab[6]<<6,ab[7]<<7,ab[8]<<8,sum1_3,c1_3);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_4(ab[9]<<9,ab[10]<<10,ab[11]<<11,sum1_4,c1_4);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_5(ab[12]<<12,ab[13]<<13,ab[14]<<14,sum1_5,c1_5);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_6(ab[15]<<15,ab[16]<<16,ab[17]<<17,sum1_6,c1_6);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_7(ab[18]<<18,ab[19]<<19,ab[20]<<20,sum1_7,c1_7);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_8(ab[21]<<21,ab[22]<<22,ab[23]<<23,sum1_8,c1_8);//ab[24],ab[25]

wire [51:0]sum2_1,c2_1,sum2_2,c2_2,sum2_3,c2_3,sum2_4,c2_4,sum2_5,c2_5,sum2_6,c2_6;
csa #(.WIDTH(52))csa_2_1(sum1_1,c1_1<<1,sum1_2,sum2_1,c2_1);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_2(c1_2<<1,sum1_3,c1_3<<1,sum2_2,c2_2);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_3(sum1_4,c1_4<<1,sum1_5,sum2_3,c2_3);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_4(c1_5<<1,sum1_6,c1_6<<1,sum2_4,c2_4);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_5(sum1_7,c1_7<<1,sum1_8,sum2_5,c2_5);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_6(c1_8<<1,ab[24]<<24,ab[25]<<25,sum2_6,c2_6);

wire [51:0]sum3_1,c3_1,sum3_2,c3_2,sum3_3,c3_3,sum3_4,c3_4;
csa #(.WIDTH(52))csa_3_1(sum2_1,c2_1<<1,sum2_2,sum3_1,c3_1);
csa #(.WIDTH(52))csa_3_2(c2_2<<1,sum2_3,c2_3<<1,sum3_2,c3_2);
csa #(.WIDTH(52))csa_3_3(sum2_4,c2_4<<1,sum2_5,sum3_3,c3_3);
csa #(.WIDTH(52))csa_3_4(c2_5<<1,sum2_6,c2_6<<1,sum3_4,c3_4);

wire [51:0]sum4_1,c4_1,sum4_2,c4_2;

```

```

csa #(.WIDTH(52)) csa_4_1(sum3_1, c3_1<<1, sum3_2, sum4_1, c4_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_4_2(c3_2<<1, sum3_3, c3_3<<1, sum4_2, c4_2); //sum3_4, c3_4

wire [51:0] sum5_1, c5_1, sum5_2, c5_2;
csa #(.WIDTH(52)) csa_5_1(sum4_1, c4_1<<1, sum4_2, sum5_1, c5_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_5_2(c4_2<<1, sum3_4, c3_4<<1, sum5_2, c5_2);

wire [51:0] sum6_1, c6_1;
csa #(.WIDTH(52)) csa_6_1(sum5_1, c5_1<<1, sum5_2, sum6_1, c6_1); //剩c5_2

wire [51:0] sum7_1, c7_1;
csa #(.WIDTH(52)) csa_7_1(sum6_1, c6_1<<1, c5_2<<1, sum, c);
endmodule

```

Verilog

## 移位

```

`timescale 1ns / 1ps

module shift_toMSB1(
    input [23:0] a,
    output reg [23:0] b,
    output reg [4:0] amount
);
    always @(*) begin
        amount = 5'b0;
        b = a;
        while (~b[23]) begin
            b = b<<1;
            amount = amount+1;
        end
    end
endmodule

```

```
end  
endmodule
```

Verilog

## Fdiv\_design

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module fdiv_design(  
    input clk,enable,clear,  
    input [1:0]rm,  
    input [31:0]a,b,  
    input ifdiv,  
    output reg [31:0]res,  
    output stall,  
    output reg busy,  
    output reg[4:0]count  
);  
  
    //首先判断特殊情况  
  
    wire aexp_zero=~|a[30:23];  
    wire bexp_zero=~|b[30:23];  
    wire aexp_f=&a[30:23];  
    wire bexp_f=&b[30:23];  
    wire a_frac0=~|a[22:0];  
    wire b_frac0=~|b[22:0];  
    wire aiszero=aexp_zero&a_frac0;  
    wire biszero=bexp_zero&b_frac0;  
    wire aisinf=aexp_f&a_frac0;  
    wire bisinf=bexp_f&b_frac0;  
    wire aisnan=aexp_f&~a_frac0;  
    wire bisnan=bexp_f&~b_frac0;
```

```
//结果的符号，阶码和尾数
```

```
wire sign=a[31]^b[31];  
wire [9:0]exp1={2'b0,a[30:23]}-{2'b0,b[30:23]}+10'd127;  
wire [23:0]a_tempfrac=aexp_zero?{a[22:0],1'b0}:{1'b1,a[22:0]};  
wire [23:0]b_tempfrac=bexp_zero?{b[22:0],1'b0}:{1'b1,b[22:0]};
```

```
//求满足计算的尾数
```

```
wire [23:0]a_frac,b_frac;  
wire [4:0]amount_a,amount_b;  
shift_toMSB1 getaFrac(a_tempfrac,a_frac,amount_a);  
shift_toMSB1 getbFrac(b_tempfrac,b_frac,amount_b);  
wire [9:0]exp2=exp1-amount_a+amount_b;
```

```
reg [25:0]reg_x;//xx.xxxx
```

```
reg [23:0]reg_b;//x.xxxx
```

```
//迭代求xn
```

```
wire [49:0]bxi,sum1,c1;//xx.xxxxxxxxxx  
wire [51:0]x52,sum2,c2;//xxx.xxxxxxxxxx  
wallace26x24 wallace26_24(reg_x,reg_b,sum1,c1);  
assign bxi=sum1+(c1<<1);  
wire [25:0]temp=~bxi[48:23]+1'b1;  
wallace26x26 wallace26_26(reg_x,temp,sum2,c2);  
assign x52=sum2+(c2<<1);  
always @(posedge clk or posedge clear) begin  
    if (clear) begin  
        count<=5'b0;  
        busy<=1'b0;  
    end else begin  
        if (ifdiv&(count==5'b0)) begin  
            count<=5'b1;  
            busy<=1'b1;  
        end else begin
```

```

        if (count==5'b1) begin
            reg_x<={2'b01,rom(b_frac[22:19]),16'b0};
            reg_b<=b_frac;
        end
        if (count!=0) count<=count+1;
        if (count==5'd15) busy<=5'd0;
        if (count==5'd16) count<=5'd0;
        if (count==5'd6|count==5'd11|count==5'd16) reg_x<=x52[50:25];
    end
end

end

assign stall=ifdiv&(count==5'b0|busy);

//寄存器

wire [23:0]wa_frac;
wire [25:0]wreg_x;
wire [9:0]wtemp_e;
wire [1:0]wrm;
wire waiszero,waisinf,waيسان,wbisinf,wbisnan,wbiszero,wsign;
reg_design #(.WIDTH(69))r1(clk,~stall,clear,
{aiszero,aisinf,aisnan,biszero,bisinf,bisnan,rm,reg_x,a_frac,exp2,sign},
{waiszero,waisinf,waيسان,wbiszero,wbisinf,wbisnan,wrm,wreg_x,wa_frac,wtemp_e,wsign});

//wallace求sum、 c

wire [49:0]sum,c;
wallace26x24 wallace26_24_(wreg_x,wa_frac,sum,c);

//寄存器

wire [49:0]csum,cc;
wire caiszero,caisinf,caيسان,cbiszero,cbisinf,cbisnan,csign;
wire [1:0]crm;
wire [9:0]ctemp_e;
reg_design #(.WIDTH(119))r2(clk,~stall,clear,
{waiszero,waisinf,waيسان,wbiszero,wbisinf,wbisnan,wrm,wtemp_e,wsign,sum,c},
{caiszero,caisinf,caيسان,cbiszero,cbisinf,cbisnan,crm,ctemp_e,csign,csum,cc});

```

//求和

```
wire [49:0]q=csum+(cc<<1); //xx.xxxxx
```

//寄存器

```
wire [49:0]nq;
```

```
wire naiszero,naisinf,naisnan,nbiszero,nbisinf,nbisnan,nsign;
```

```
wire [1:0]nrm;
```

```
wire [9:0]ntemp_e;
```

```
reg_design #(.WIDTH(69))r3(clk,~stall,clear,
```

```
{caiszero,caisinf,caisanan,cbiszero,cbisinf,cbisnan,crm,ctemp_e,csign,q},
```

```
{naiszero,naisinf,naisnan,nbiszero,nbisinf,nbisnan,nrm,ntemp_e,nsign,nq}));
```

//规格化

```
reg [49:0]temp_frac; //xx.xxxxx
```

```
reg [9:0]temp_e;
```

```
reg [27:0]frac;
```

```
wire [149:0]min={149'b0,1'b1};
```

```
reg [149:0]cmin;
```

//规格化

```
always @(*) begin
```

```
    temp_frac=nq;
```

```
    temp_e=ntemp_e;
```

```
    cmin=150'b0;
```

```
    if (naiszero&nbiszero|naisinf&nbisinf|naisnan) begin
```

```
        res=32'h7fc00000; //nan
```

```
    end else if (~naisinf&~naisnan&nbisinf) begin
```

```
        res={nsign,8'b0,23'b0};
```

```
    end else if (~naiszero&~naisnan&nbiszero) begin
```

```
        res={nsign,8'hff,23'b0};
```

```
    end else begin
```

```
        if (temp_frac[49]==1) begin //1x.xxxx 2.48
```



```

        temp_frac=temp_frac>>1;
        temp_e=temp_e+1;
    end else begin//0x.xxxx
        while (~temp_frac[48]&&temp_e>0) begin
            temp_frac=temp_frac<<1;
            temp_e=temp_e-1;
        end
    end
    frac={temp_frac[49:23],|temp_frac[22:0]};
    casex({nrm,frac[3],frac[2:0],nsign})
        7'b00_1_100_x:frac=frac+28'b1000;
        7'b00_x_1xx_x:begin
            if (frac[2:0]>3'b100) begin
                frac=frac+28'b1000;
            end
        end
        7'b01_x_xxx_1:begin
            if (frac[2:0]>3'b000) begin
                frac=frac+28'b1000;
            end
        end
        7'b10_x_xxx_0:begin
            if (frac[2:0]>3'b000) begin
                frac=frac+28'b1000;
            end
        end
        default:frac=frac;
    endcase
    if (frac[27]==1) begin
        frac=frac>>1;
        temp_e=temp_e+1;
    end else if (frac[26]==0) begin
        while (~frac[26]&&temp_e>0) begin

```

```

        frac=frac<<1;
        temp_e=temp_e-1;
    end
end
if (temp_e[9]==1|temp_e<1)begin
    cmin[149:122]=frac;
    cmin=cmin>>~(temp_e-127)+1;
    if (cmin>min) begin
        temp_e=0;
        frac=frac>>1;
    end else begin
        temp_e=0;
        frac=0;
    end
end
end
casex({temp_e[9:0]>=10'h0ff,nrm,nsign})
    4'b0_xx_x:res={sign,temp_e[7:0],frac[25:3]};
    4'b1_00_x:res={sign,8'hff,23'b0};//无穷
    4'b1_01_0:res={sign,8'hfe,23'h7ffffff};
    4'b1_01_1:res={sign,8'hff,23'b0};//向负无穷
    4'b1_10_0:res={sign,8'hff,23'b0};//向正无穷
    4'b1_10_1:res={sign,8'hfe,23'h7ffffff};
    4'b1_11_x:res={sign,8'hfe,23'h7ffffff};//截断
endcase

end

end

function [7:0]rom;//隐含位1
    input [3:0]b;
    case (b)
        4'h0:rom=8'hff;

```

```

4'h1:rom=8'hd4;
4'h2:rom=8'hc3;
4'h3:rom=8'haa;
4'h4:rom=8'h93;
4'h5:rom=8'h7f;
4'h6:rom=8'h6d;
4'h7:rom=8'h5c;
4'h8:rom=8'h4d;
4'h9:rom=8'h3f;
4'ha:rom=8'h33;
4'hb:rom=8'h27;
4'hc:rom=8'h1c;
4'hd:rom=8'h12;
4'he:rom=8'h08;
4'hf:rom=8'h00;

endcase
endfunction
endmodule

```

Verilog

## 9. 6浮点数开发器FSQRT

### 9. 6. 1浮点开方算法

浮点开方算法相较来说比较简单，因为只有一个源操作数： $\mathrm{mathrm} = \{\mathrm{mathrm}_{\mathrm{mathrm}}, \mathrm{mathrm}_{\mathrm{mathrm}}, \mathrm{mathrm}_{\mathrm{mathrm}}\}$ 且d如果是负数的话，结果是Nan；使得讨论情况分为：规格化正数、非规格化正数、特殊情况（Nan、 $\infty$ ）

#### 1. 规格化正数

若d是一个规格化正数，则 $\mathrm{sqrt} = \mathrm{sqrt}$ ，因为要使用Newton-Raphson计算平方根，所以需要使 $\underline{1.\mathrm{fd} \rightarrow 0.1\mathrm{xxxx}}$ 或者

$\underline{0.01\mathrm{xxxxx}}$ 的形式，即将 $\underline{1.\mathrm{fd}}$ 右移一位或者两位，同时指数+1/+2，平方根结果是 $0.1\mathrm{xxxx}$ ，再左移一位得到 $1.\mathrm{fq}$ 的标准格（不改变阶码）

分两种情况： $\underline{\mathrm{ed}-127}$ 为偶数、 $\underline{\mathrm{ed}-127}$ 为奇数

- 1) 如果  $e_d - 127$  为偶数，即  $e_d$  为奇数，右移  $1.f_d$  两位， $1.f_q = \sqrt{1.f_d} \gg 2 \ll 1$ ， $e_q = (e_d - 127 + 2)/2 + 127 - 1 = e_d \gg 1 + 63 + e_d \% 2$ ；
- 2) 如果  $e_d - 127$  为奇数，即  $e_d$  为偶数，右移  $1.f_d$  一位， $1.f_q = \sqrt{1.f_d} \gg 1 \ll 1$ ， $e_q = (e_d - 127 + 1)/2 + 127 - 1 = e_d \gg 1 + 63 + e_d \% 2$ 。

可以看到无论  $e_d$  奇偶，结果均是  $e_q = e_d \gg 1 + 63 + e_d \% 2$ ， $e_d \% 2 = d[23]$ ——这个得到是最终的阶码

## 2. 非规格化正数

若  $d$  是一个非规格化正数，则  $\text{sqrt} = \text{sqrt}$  同样因为 Newton-Raphson 计算平方根，所以需要使  $0.f_d \rightarrow 0.1xxxx$  或者  $0.01xxxxx$  的形式，且 指数已为偶数，则尾数移位偶数得到想要的尾数格式计算更为方便。计算得到的结果  $0.1xxxxx$  左移一位得到  $1.f_q$  的标准格式（不改变阶码），指数  $e_q = (-126 - b)/2 - 1 + 127 = 63 - b/2$ ——这个得到是最终的阶码（63 可以由规格化的  $e_q$  得到）

## 3. 特殊情况

之前提到的若  $d$  是负数，则  $\text{sqrt} = \text{NaN}$ ；若  $d$  是  $+\infty$ ，则  $\text{sqrt} = +\text{infin}$ ；若  $d$  是  $\text{NaN}$  则  $\text{sqrt} = \text{NaN}$

## 9.6.2 Newton-Raphson 浮点开方器实现

 


图 9.25 浮点开方电路的总体模块图

和采用

Newton-Raphson 算法的除法器 FDIV 一样，分为 迭代、求积、规格化 三步。求积采用 Wallace 数，故求积分为 CSA 阵列、求和

迭代方程：

$$x_{i+1} = x_i(3 - x_i^2 d)/2$$
，迭代过程中暂停流水线。

图 9.26 是 Newton-Raphson 浮点开方器的流水线示意图。查表得出  $x_0$  用一个周期，3 次牛顿迭代用 21 个周期。这 22 个周期由 stall 信号暂停流水线。然后是两个周期的乘法和一个周期的规格化。这部分与浮点乘法器类似，用流水线方式实现。将在下面描述如何产生 stall 信号。

 


图 9.26 浮点开方指令的流水线

每次迭代需  
要7个T

当求积时启动流水线——

FMUL、

FDIV、FSQRT

都可以使用

乘法的流水

线

1. 判断d是否是特殊数：零、Nan、Inf
2. 求临时阶码、求尾数

利用 $e_q = e_d >> 1 + 63 + e_d \% 2, e_d \% 2 = d[23]$ 求临时阶码；

求尾数，这里尾数已经是0.xxxxxx的形式<sup>注释3</sup>，则若d是规格化数，那么若d[23]是偶数则不改变尾数，否则右移一位尾数0.01xxxx；若d是非规格化数，则调用子模块确定往左移多少偶数位并调整阶码值

3. 利用Newton-Raphson求迭代xn

当ID阶段时count=0，译得指令为fsqrt时，ifsqrt有效，则根据stall=ifsqrt&(count==5'b0|busy)产生stall有效阻塞流水线。且ifsqrt有效count==0使得count==5'b1；当count==5'b1时则装载reg\_x，reg\_n，此后每一个clk上升沿，count+1；

一次迭代需要做3次Wallace乘法，一次减法（/2可以在减法时移位计算）共需要7个T

则在count=8、15、22时更新reg\_x，当count=21时停止stall，当count=22时清零count

4. 利用Wallace计算xn\*reg\_d得到的sum、c
5. 求和sum、c
6. 规格化——后续都是左移，且exp在之前计算出来后不需要再变动，因此规格化只需要处理尾数即可

wallace24x28

```

`timescale 1ns / 1ps

module wallace24x28(
    input [27:0]a,
    input [23:0]b,

    output [51:0]sum,
    output [51:0]c
);
    reg[51:0]ab[23:0];
    integer i,j;
    always @(*) begin
        for (i= 0; i<24;i=i+1) begin
            for (j = 0; j<28; j=j+1) begin
                ab[i][j]=b[i]*a[j];
            end
            ab[i][51:28]=24'b0;
        end
    end
    wire
[51:0]sum1_1,c1_1,sum1_2,c1_2,sum1_3,c1_3,sum1_4,c1_4,sum1_5,c1_5,sum1_6,c1_6,sum1_7,c1_7,sum1_8,c1_
8;

    csa #(.WIDTH(52))csa_1_1(ab[0],ab[1]<<1,ab[2]<<2,sum1_1,c1_1);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_2(ab[3]<<3,ab[4]<<4,ab[5]<<5,sum1_2,c1_2);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_3(ab[6]<<6,ab[7]<<7,ab[8]<<8,sum1_3,c1_3);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_4(ab[9]<<9,ab[10]<<10,ab[11]<<11,sum1_4,c1_4);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_5(ab[12]<<12,ab[13]<<13,ab[14]<<14,sum1_5,c1_5);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_6(ab[15]<<15,ab[16]<<16,ab[17]<<17,sum1_6,c1_6);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_7(ab[18]<<18,ab[19]<<19,ab[20]<<20,sum1_7,c1_7);
    csa #(.WIDTH(52))csa_1_8(ab[21]<<21,ab[22]<<22,ab[23]<<23,sum1_8,c1_8);

    wire [51:0]sum2_1,c2_1,sum2_2,c2_2,sum2_3,c2_3,sum2_4,c2_4,sum2_5,c2_5;
    csa #(.WIDTH(52))csa_2_1(sum1_1,c1_1<<1,sum1_2,sum2_1,c2_1);

```

```

csa #(.WIDTH(52)) csa_2_2(c1_2<<1,sum1_3,c1_3<<1,sum2_2,c2_2);
csa #(.WIDTH(52)) csa_2_3(sum1_4,c1_4<<1,sum1_5,sum2_3,c2_3);
csa #(.WIDTH(52)) csa_2_4(c1_5<<1,sum1_6,c1_6<<1,sum2_4,c2_4);
csa #(.WIDTH(52)) csa_2_5(sum1_7,c1_7<<1,sum1_8,sum2_5,c2_5);//c1_8

wire [51:0] sum3_1,c3_1,sum3_2,c3_2,sum3_3,c3_3;
csa #(.WIDTH(52)) csa_3_1(sum2_1,c2_1<<1,sum2_2,sum3_1,c3_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_3_2(c2_2<<1,sum2_3,c2_3<<1,sum3_2,c3_2);
csa #(.WIDTH(52)) csa_3_3(sum2_4,c2_4<<1,sum2_5,sum3_3,c3_3);//c2_5,c1_8

wire [51:0] sum4_1,c4_1,sum4_2,c4_2;
csa #(.WIDTH(52)) csa_4_1(sum3_1,c3_1<<1,sum3_2,sum4_1,c4_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_4_2(c3_2<<1,sum3_3,c3_3<<1,sum4_2,c4_2);//c2_5,c1_8

wire [51:0] sum5_1,c5_1,sum5_2,c5_2;
csa #(.WIDTH(52)) csa_5_1(sum4_1,c4_1<<1,sum4_2,sum5_1,c5_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_5_2(c4_2<<1,c2_5<<1,c1_8<<1,sum5_2,c5_2);

wire [51:0] sum6_1,c6_1;
csa #(.WIDTH(52)) csa_6_1(sum5_1,c5_1<<1,sum5_2,sum6_1,c6_1);//剩c5_2

wire [51:0] sum7_1,c7_1;
csa #(.WIDTH(52)) csa_7_1(sum6_1,c6_1<<1,c5_2<<1,sum,c);
endmodule

```

Verilog

## wallace26x26

```

`timescale 1ns / 1ps

module wallace26x26(
    input [25:0] a,
    input [25:0] b,

```

```

output [51:0]sum,c
);
reg[51:0]ab[25:0];
integer i,j;
always @(*) begin
    for ( i= 0; i<26;i=i+1) begin
        for (j = 0; j<26; j=j+1) begin
            ab[i][j]=b[i]*a[j];
        end
        ab[i][51:26]=26'b0;
    end
end
wire
[51:0]sum1_1,c1_1,sum1_2,c1_2,sum1_3,c1_3,sum1_4,c1_4,sum1_5,c1_5,sum1_6,c1_6,sum1_7,c1_7,sum1_8,c1_
8;

csa #(.WIDTH(52))csa_1_1(ab[0],ab[1]<<1,ab[2]<<2,sum1_1,c1_1);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_2(ab[3]<<3,ab[4]<<4,ab[5]<<5,sum1_2,c1_2);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_3(ab[6]<<6,ab[7]<<7,ab[8]<<8,sum1_3,c1_3);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_4(ab[9]<<9,ab[10]<<10,ab[11]<<11,sum1_4,c1_4);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_5(ab[12]<<12,ab[13]<<13,ab[14]<<14,sum1_5,c1_5);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_6(ab[15]<<15,ab[16]<<16,ab[17]<<17,sum1_6,c1_6);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_7(ab[18]<<18,ab[19]<<19,ab[20]<<20,sum1_7,c1_7);
csa #(.WIDTH(52))csa_1_8(ab[21]<<21,ab[22]<<22,ab[23]<<23,sum1_8,c1_8);//ab[24],ab[25]

wire [51:0]sum2_1,c2_1,sum2_2,c2_2,sum2_3,c2_3,sum2_4,c2_4,sum2_5,c2_5,sum2_6,c2_6;
csa #(.WIDTH(52))csa_2_1(sum1_1,c1_1<<1,sum1_2,sum2_1,c2_1);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_2(c1_2<<1,sum1_3,c1_3<<1,sum2_2,c2_2);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_3(sum1_4,c1_4<<1,sum1_5,sum2_3,c2_3);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_4(c1_5<<1,sum1_6,c1_6<<1,sum2_4,c2_4);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_5(sum1_7,c1_7<<1,sum1_8,sum2_5,c2_5);
csa #(.WIDTH(52))csa_2_6(c1_8<<1,ab[24]<<24,ab[25]<<25,sum2_6,c2_6);

wire [51:0]sum3_1,c3_1,sum3_2,c3_2,sum3_3,c3_3,sum3_4,c3_4;

```



```

csa #(.WIDTH(52)) csa_3_1(sum2_1, c2_1<<1, sum2_2, sum3_1, c3_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_3_2(c2_2<<1, sum2_3, c2_3<<1, sum3_2, c3_2);
csa #(.WIDTH(52)) csa_3_3(sum2_4, c2_4<<1, sum2_5, sum3_3, c3_3);
csa #(.WIDTH(52)) csa_3_4(c2_5<<1, sum2_6, c2_6<<1, sum3_4, c3_4);

wire [51:0] sum4_1, c4_1, sum4_2, c4_2;
csa #(.WIDTH(52)) csa_4_1(sum3_1, c3_1<<1, sum3_2, sum4_1, c4_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_4_2(c3_2<<1, sum3_3, c3_3<<1, sum4_2, c4_2); //sum3_4, c3_4

wire [51:0] sum5_1, c5_1, sum5_2, c5_2;
csa #(.WIDTH(52)) csa_5_1(sum4_1, c4_1<<1, sum4_2, sum5_1, c5_1);
csa #(.WIDTH(52)) csa_5_2(c4_2<<1, sum3_4, c3_4<<1, sum5_2, c5_2);

wire [51:0] sum6_1, c6_1;
csa #(.WIDTH(52)) csa_6_1(sum5_1, c5_1<<1, sum5_2, sum6_1, c6_1); //剩c5_2

wire [51:0] sum7_1, c7_1;
csa #(.WIDTH(52)) csa_7_1(sum6_1, c6_1<<1, c5_2<<1, sum, c);
endmodule

```

Verilog

## wallace26x24

```

`timescale 1ns / 1ps

module wallace26x24(
    input [25:0] a,
    input [23:0] b,
    output [49:0] sum, c
);
    reg[49:0] ab[23:0];
    integer i, j;

```

```

always @(*) begin
    for ( i= 0; i<24;i=i+1) begin
        for (j = 0; j<26; j=j+1) begin
            ab[i][j]=b[i]*a[j];
        end
        ab[i][49:26]=32'b0;
    end
end

wire
[49:0]sum1_1,c1_1,sum1_2,c1_2,sum1_3,c1_3,sum1_4,c1_4,sum1_5,c1_5,sum1_6,c1_6,sum1_7,c1_7,sum1_8,c1_
8;

csa #(.WIDTH(50))csa_1_1(ab[0],ab[1]<<1,ab[2]<<2,sum1_1,c1_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_2(ab[3]<<3,ab[4]<<4,ab[5]<<5,sum1_2,c1_2);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_3(ab[6]<<6,ab[7]<<7,ab[8]<<8,sum1_3,c1_3);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_4(ab[9]<<9,ab[10]<<10,ab[11]<<11,sum1_4,c1_4);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_5(ab[12]<<12,ab[13]<<13,ab[14]<<14,sum1_5,c1_5);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_6(ab[15]<<15,ab[16]<<16,ab[17]<<17,sum1_6,c1_6);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_7(ab[18]<<18,ab[19]<<19,ab[20]<<20,sum1_7,c1_7);
csa #(.WIDTH(50))csa_1_8(ab[21]<<21,ab[22]<<22,ab[23]<<23,sum1_8,c1_8);

wire [49:0]sum2_1,c2_1,sum2_2,c2_2,sum2_3,c2_3,sum2_4,c2_4,sum2_5,c2_5;
csa #(.WIDTH(50))csa_2_1(sum1_1,c1_1<<1,sum1_2,sum2_1,c2_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_2(c1_2<<1,sum1_3,c1_3<<1,sum2_2,c2_2);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_3(sum1_4,c1_4<<1,sum1_5,sum2_3,c2_3);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_4(c1_5<<1,sum1_6,c1_6<<1,sum2_4,c2_4);
csa #(.WIDTH(50))csa_2_5(sum1_7,c1_7<<1,sum1_8,sum2_5,c2_5);//c1_8未计算

wire [49:0]sum3_1,c3_1,sum3_2,c3_2,sum3_3,c3_3;
csa #(.WIDTH(50))csa_3_1(sum2_1,c2_1<<1,sum2_2,sum3_1,c3_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_3_2(c2_2<<1,sum2_3,c2_3<<1,sum3_2,c3_2);
csa #(.WIDTH(50))csa_3_3(sum2_4,c2_4<<1,sum2_5,sum3_3,c3_3);//c2_5,c1_8未计算

```

```

wire [49:0]sum4_1,c4_1,sum4_2,c4_2;
csa #(.WIDTH(50))csa_4_1(sum3_1,c3_1<<1,sum3_2,sum4_1,c4_1);
csa #(.WIDTH(50))csa_4_2(c3_2<<1,sum3_3,c3_3<<1,sum4_2,c4_2);//c2_5,c1_8未计算

wire [63:0]sum5_1,c5_1,sum5_2,c5_2;
csa csa_5_1(sum4_1,c4_1<<1,sum4_2,sum5_1,c5_1);
csa csa_5_2(c4_2<<1,c2_5<<1,c1_8<<1,sum5_2,c5_2);

wire [63:0]sum6_1,c6_1;
csa csa_6_1(sum5_1,c5_1<<1,sum5_2,sum6_1,c6_1);//剩c5_2

wire [63:0]sum7_1,c7_1;
csa csa_7_1(sum6_1,c6_1<<1,c5_2<<1,sum,c);
endmodule

```

Verilog

## 移位

```

`timescale 1ns / 1ps

module shift_even(
    input [23:0]a,
    output reg[23:0]out,
    output reg[4:0]amount
);
    always @(*) begin
        out=a;
        amount=0;
        while(out[23]!=1'd1&out[22]!=1'd1&amount<5'd24) begin
            out=out<<2;
            amount=amount+5'd1;
        end
    end
endmodule

```

```
        end
    end
endmodule
```

Verilog

## FSQRT

```
`timescale 1ns / 1ps

module fsqrt_design(
    input clk,clear,
    input [31:0]d,
    input [1:0]rm,
    input ifsqrt,

    output stall,
    output reg busy,
    output reg[4:0]count,
    output reg[31:0]res
);
    //1.判断特殊情况
    wire exp_isZero=~|d[30:23];
    wire exp_isF=&d[30:23];
    wire frac_isZero=~|d[22:0];
    wire isZero=exp_isZero&frac_isZero;
    wire isNeg=d[31];
    wire isInf=exp_isF&frac_isZero;
    wire isNan=exp_isF&~frac_isZero;

    //2.计算暂时的阶码，尾数
    wire [7:0]temp_exp={1'b0,d[30:24]}+8'd63+d[23];
    wire [23:0]tempFrac=exp_isZero?{d[22:0],1'b0}:{1'b1,d[22:0]};
    wire [23:0]temp_frac_=d[23]?{1'b0,tempFrac[23:1]}:tempFrac;//偶数-127为奇数，移1位即可。奇数-127为
```

偶数, 移两位

```
wire [23:0]d_frac;
wire [4:0]amount;
shift_even shift_init(temp_frac_,d_frac,amount);
wire [7:0]exp=temp_exp-{3'b0,amount};
//3.迭代

reg [25:0]reg_x;//xx.xxxxx
reg [23:0]reg_d;//.xxx
wire [51:0]x_2,sum1,c1;//xi*xi;//xxx.xx
wire [51:0]x_2d,sum2,c2;//x_2*d;//xxx.xxx
wire [51:0]_3subx_2d;//xxx.xxxx
wire [51:0]x52,sum3,c3;//xi(3-xi^2d)
wallace26x26 w1(reg_x,reg_x,sum1,c1);
assign x_2=sum1+(c1<<1);
wallace24x28 w2(x_2[51:24],reg_d,sum2,c2);
assign x_2d=sum2+(c2<<1);
assign _3subx_2d=26'h3000000-x_2d[49:24];
wallace26x26 w3(reg_x,_3subx_2d,sum3,c3);
assign x52=sum3+(c3<<1);
always @(posedge clk or posedge clear) begin
    if (clear) begin
        count<=5'b0;
        busy<=1'b0;
    end else begin
        if (count==5'b0&ifsqrt) begin
            busy<=1'b1;
            count<=5'b1;
        end begin
            if (count==5'b1) begin
                reg_x<={2'b01,rom(d_frac[23:19]),16'b0};
                reg_d<=d_frac;
            end
        end
    end
end
```

```

        if (count!=5'b0) count<=count+1'b1;
        if (count==5'h15) busy<=1'b0;
        if (count==5'h16) count<=5'b0;
        if (count==5'h8|count==5'hf|count==5'h16) reg_x=x52[50:25];
    end
end

end

assign stall=ifsqrt&(count==5'b0|busy);

//4.求sum、 c

wire [23:0]w_reg_d;//.xxxxx
wire [25:0]w_reg_x;//xx.xxxxx
wire wisZero,wisNan,wisInf,wisNeg;
wire [7:0]wexp;
wire [1:0]worm;
reg_design #(.WIDTH(64))r1(clk,~stall,clear,
{reg_d,reg_x,isZero,isNan,isInf,isNeg,exp,rm},
{w_reg_d,w_reg_x,wisZero,wisNan,wisInf,wisNeg,wexp,wrm});
wire [49:0]sum,c;//x.xxxxx
wallace26x24 w4(w_reg_x,w_reg_d,sum,c);

//5.求和

wire cisZero,cisNan,cisInf,cisNeg;
wire [7:0]cexp;
wire [1:0]crm;
wire [49:0]csum,cc;//xx.xxxxxx
reg_design
#(.WIDTH(114))r2(clk,~stall,clear,{sum,c,wisZero,wisNan,wisInf,wisNeg,wexp,wrm},{csum,cc,cisZero,cis
Nan,cisInf,cisNeg,cexp,crm});
wire [49:0]q=sum+(c<<1);//xx.xxxxxxx

//6.规格化

wire [49:0]nq;//xx.xxxxxx
wire nisZero,nisNan,nisInf,nisNeg;

```

```

wire [7:0]nexp;
wire [1:0]nrm;
reg_design
#(.WIDTH(64))r3(clk,~stall,clear,{q,cisZero,cisNan,cisInf,cisNeg,cexp,crm},{nq,nisZero,nisNan,nisInf,
,nisNeg,nexp,nrm});
reg [25:0]temp_frac;//xxxxxxx
reg [7:0]temp_e;
//对temp_e是做减法,不会上溢
always @(*) begin
temp_frac={nq[47:23],|nq[22:0]};
temp_e=nexp;
if (clear) begin
res=0;
end else if(~stall)begin//当流水线不阻塞时才允许计算
if (nisZero) begin
res={nisNeg,8'h0,23'h0};//0
end else if (nisNan|nisNeg) begin
res=32'h7fc00000;//负数开方和Nan开方结果均为Nan
end else if (nisInf) begin
res={nisNeg,8'hff,23'b0};
end else begin
while (~temp_frac[25]&temp_e>1) begin
temp_frac=temp_frac<<1;//不用移阶码
end
temp_frac=temp_frac<<1;//不用移阶码
casex({nrm,temp_frac[3],temp_frac[2:0],nisNeg})//隐藏位已设置为1,这里对rgs处理后,不用
再改变隐藏位
7'b00_1_100_x:temp_frac=temp_frac+28'b1000;
7'b00_x_1xx_x:begin
if (temp_frac[2:0]>3'b100) begin

```

```

        temp_frac=temp_frac+26'b1000;
    end
end
7'b01_x_xxx_1:begin
    if (temp_frac[2:0]>3'b000) begin
        temp_frac=temp_frac+26'b1000;
    end
end
7'b10_x_xxx_0:begin
    if (temp_frac[2:0]>3'b000) begin
        temp_frac=temp_frac+26'b1000;
    end
end
endcase
res={nisNeg,temp_e[7:0],temp_frac[25:3]};
end
end

end
function [7:0] rom; // a rom table: 1/d ^{1/2}
    input [4:0] d;
    case (d)
        5'h08: rom = 8'hff; 5'h09: rom = 8'he1;
        5'h0a: rom = 8'hc7; 5'h0b: rom = 8'hb1;
        5'h0c: rom = 8'h9e; 5'h0d: rom = 8'h9e;
        5'h0e: rom = 8'h7f; 5'h0f: rom = 8'h72;
        5'h10: rom = 8'h66; 5'h11: rom = 8'h5b;
        5'h12: rom = 8'h51; 5'h13: rom = 8'h48;
        5'h14: rom = 8'h3f; 5'h15: rom = 8'h37;
        5'h16: rom = 8'h30; 5'h17: rom = 8'h29;
        5'h18: rom = 8'h23; 5'h19: rom = 8'h1d;
        5'h1a: rom = 8'h17; 5'h1b: rom = 8'h12;
        5'h1c: rom = 8'h0d; 5'h1d: rom = 8'h08;
    endcase
end

```



```

        5'h1e: rom = 8'h04; 5'h1f: rom = 8'h00;
        default: rom = 8'hff; // 0 - 7: not be accessed
    endcase
endfunction
endmodule

```

Verilog

## 习题

1. 使用高级语言生成任意位的Wallace乘法Verilog代码

```

from collections import deque
def printWallace(a_length,b_length):
    print("""
module wallace{ }x{ }(
    input [{}:0]a,
    input [{}:0]b,
    output [{}:0]sum,c
);
""".format(a_length,b_length,a_length-1,b_length-1,a_length+b_length-1));
    print("""
        reg[{}:0]ab[{}:0];
        integer i,j;
        always @(*) begin
            for ( i= 0; i<{};i=i+1) begin
                for (j = 0; j<{}; j=j+1) begin
                    ab[i][j]=b[i]*a[j];
                end
                ab[i][{}:{}]={}'b0;
            end
        end
""".format(a_length+b_length-1,b_length-1,b_length,a_length,a_length+b_length-1,a_length,b_length))

```

```

A=deque()
if(b_length%3==2):
    A.append([b_length-2,0])
    A.append([b_length-1,0])
if(b_length%3==1):
    A.append([b_length-1,0])
i=0
while (i<b_length/3):
    print("""          wire [{}:0]sum{},c{};""".format(a_length+b_length-1,i,i))
    print("""          csa #(.WIDTH({}))csa_{}(ab[{}]<<{},ab[{}]<<{},ab[{}]<<{},sum{},c{});""".format(a_length+b_length,i,i*3,i*3,i*3+1,i*3+1,i*3+2,i*3+2,i,i))
    A.append([i,1])#1不移位
    A.append([i,2])#2移一位
    i=i+1
while(len(A)!=2):
    print("""          wire [{}:0]sum{},c{};""".format(a_length+b_length-1,i,i))
    a1=A.popleft()
    a2=A.popleft()
    a3=A.popleft()
    str1=""
    str2=""
    str3=""
    if(a1[1]==0):
        str1="ab[{}]<<{}".format(a1[0],a1[0])
    elif (a1[1]==1):
        str1="sum{}".format(a1[0])
    else:
        str1="c{}<<1".format(a1[0])
    if(a2[1]==0):
        str2="ab[{}]<<{}".format(a2[0],a2[0])
    elif (a2[1]==1):
        str2="sum{}".format(a2[0])

```

